

Deel 2

ONTVANGST ANTENNE
EN
MLB / FERRIET RINGKERN
INFOSHEETS


PE1ABR
W.A.J. Geeraert
Frans Halslaan 2A
4382 RG Vlissingen

Omdat dit gedeelte ook los van het voorafgaande ferriet deel verspreid wordt kunnen sommige opmerkingen dubbel voorkomen.

Bij losse verspreiding bevat dit gedeelte ook alle ferriet tabellen. Dat zou volledig dubbelop zijn, dus die zijn voor de "boek" versie weggelaten.

Lees ook deel 3 door, de storing en ontstorings lijst, voor vele aanvullende tips.

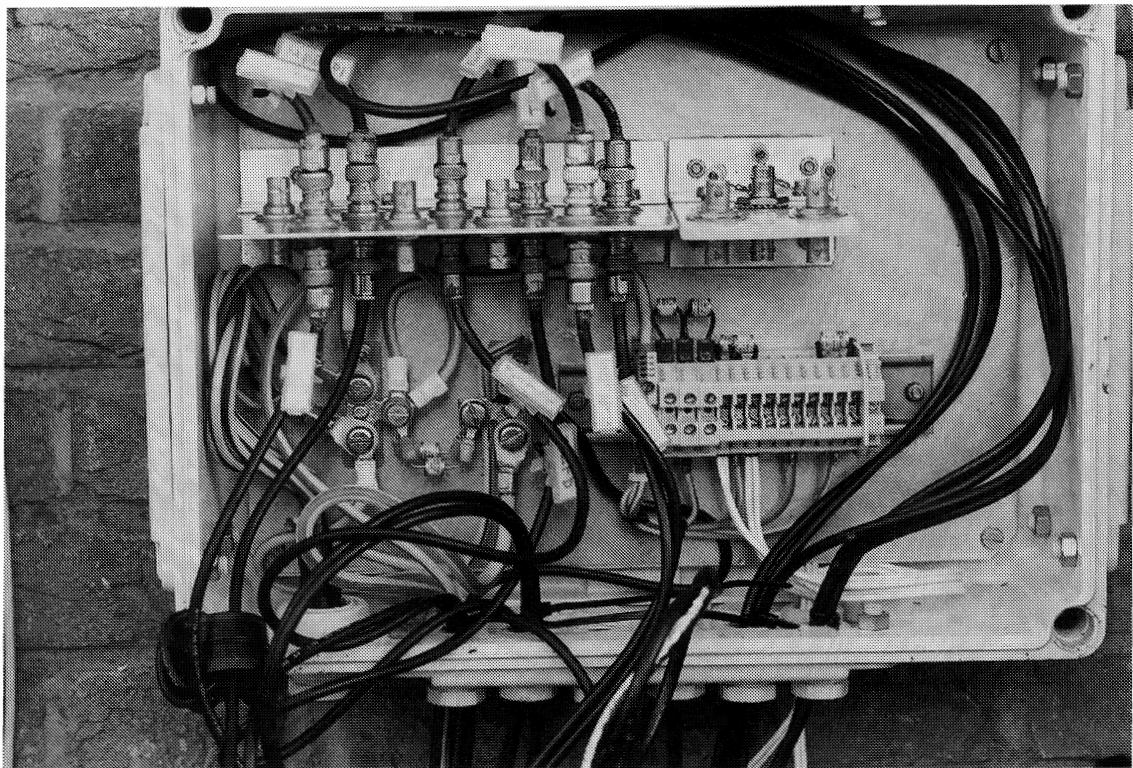
Het gedeelte "ferriet info" in deel-2 is ook weggelaten, in het laatste gedeelte van deel-3 staat een gelijkwaardig stukje daarover.



Het kastje aan de buitenmuur met de AARDVERZAMELRAIL waar o.a. alle coaxen eens langs komen voordat ze naar binnen gaan!

De drie grote bouten links zijn de aansluitingen van de schone aarde (5x 2,5² Vulto), aan de bouten daarnaast zit de vuile aarde (16²). Die gaat naar de aardverzamelrail van het energie bedrijf. Ertussen zitten twee gasarrestors parallel!

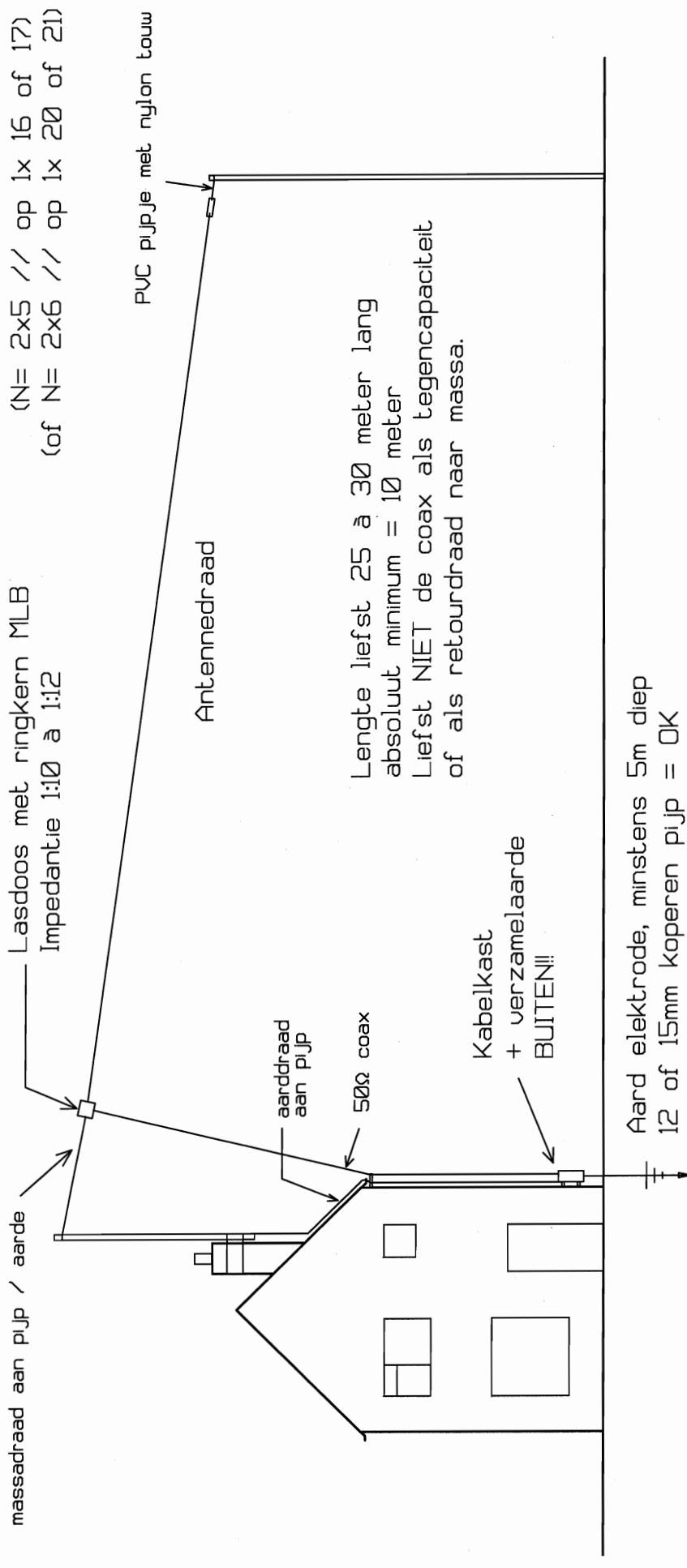De coax naar mijn langdraad bevindt zich in de kast ook nog een mantelstroom ringkern.
Later is over de dubbele arrestor nog een doorverbinding met een HF-sperspoel geplaatst.
Zie uitgebreide uitleg in deel 3.




ANTENNE VOLGENS HET "LONGWIRE" PRINCIPLE (minstens 10 meter lang)

Aan te sluiten via een 1:10 à 1:12 ferrietting MLB trafo. 1 op $\sqrt{10}$ à $\sqrt{12}$ voor de verhouding van het aantal windingen)

Deze antenne geeft een sterk signaal af over het hele bereik van < 100kHz tot boven de 20MHz: dat alleen als de trafo daarvoor geschikt gemaakt is! Niet ideaal voor een 27 MHz zender.
 Bij het steeds langer maken wordt hij meer gevoeliger in de richting van het eind opknop punt.

Aarde + ontlading het liefst via een aparte aarddraad. In de coax eventueel een extra mantelstroom trafo. Eventueel via de coax mantel aarden,
 maar dit geeft meer kans op mantelstromen en HF storing opgepikt van binnenshuis: de mantelstroombuffer is dan verplicht!
 ALLE coax mantels MOETEN ook altijd aan een massaplaat in een verzamelkastje ergens BUITEN aan de muur. Denk a.u.b. aan ontladen en
 aarden!

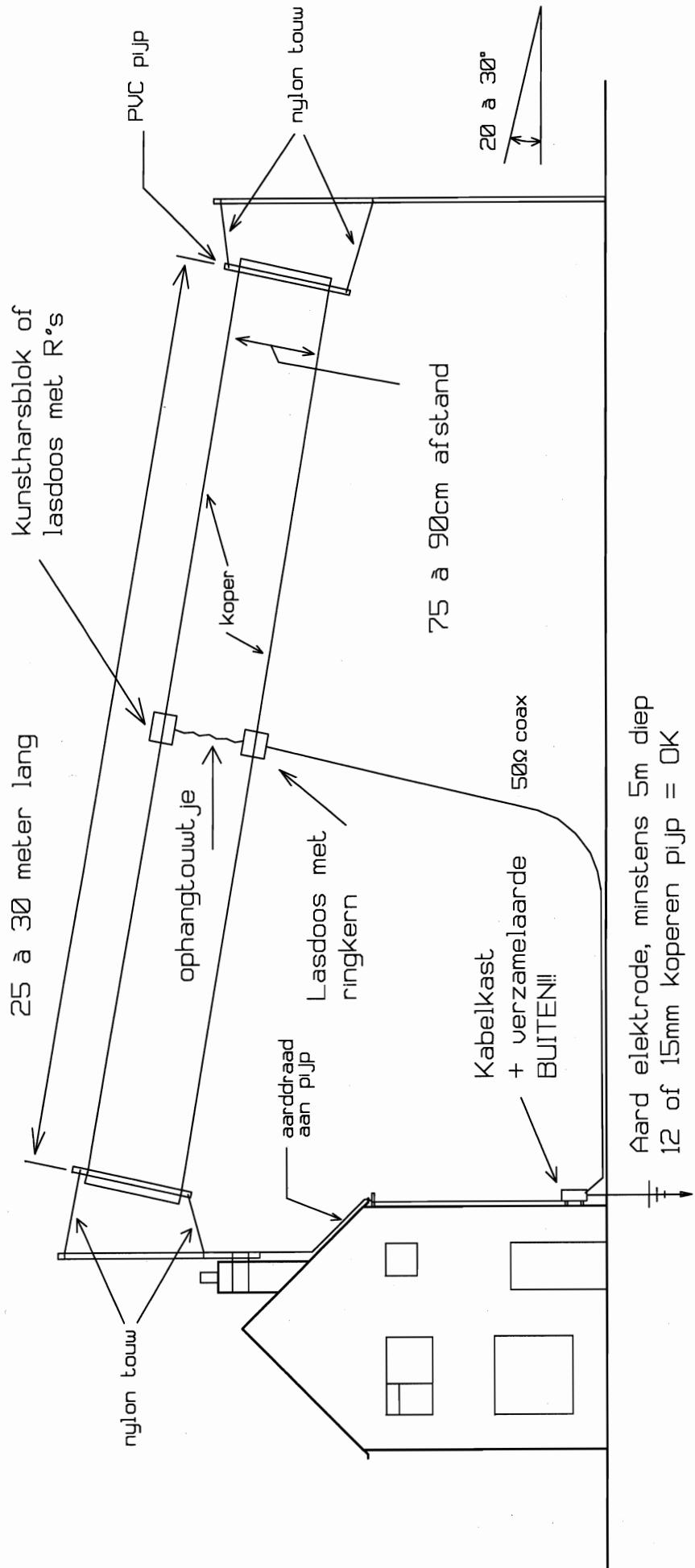

ZEER BREEDBANDIGE RONDOMGEVOELIGE KORTEGOLF ANTENNE: DE T2FD ANTENNE (Terminated Tilted Folded Dipole)

Niet ideaal voor middengolf (minder signaal afgifte) en LG (veel minder signaal dan de longwire antenne).

Meest storings ongevoelige antenne (voor man-made noise) omdat hij symmetrisch van opbouw is!

Door de iets beperkte bandbreedte hoeft de baluntrafo NIET geoptimaliseerd te zijn voor het gebied onder de 1MHz! En kan daardoor dus hoger in frekwentie doorlopen dan bij de langdraad.


Sluit je er een 27 MHz zender op aan dan moet de R van 450Ω minstens $1/3$ van het vermogen kunnen dissiperen.

Zie ook de volgende detail tekening en vergeet a.u.b. de statische ontlading NIET. De trafo slaat anders door!

Onderste lasdoos met trafo en ontlasting

Impedantietrafo $N = 1 \text{ op } 3$, $Z = 1 \text{ op } 9$


Ophangtouwtje naar weerstand module

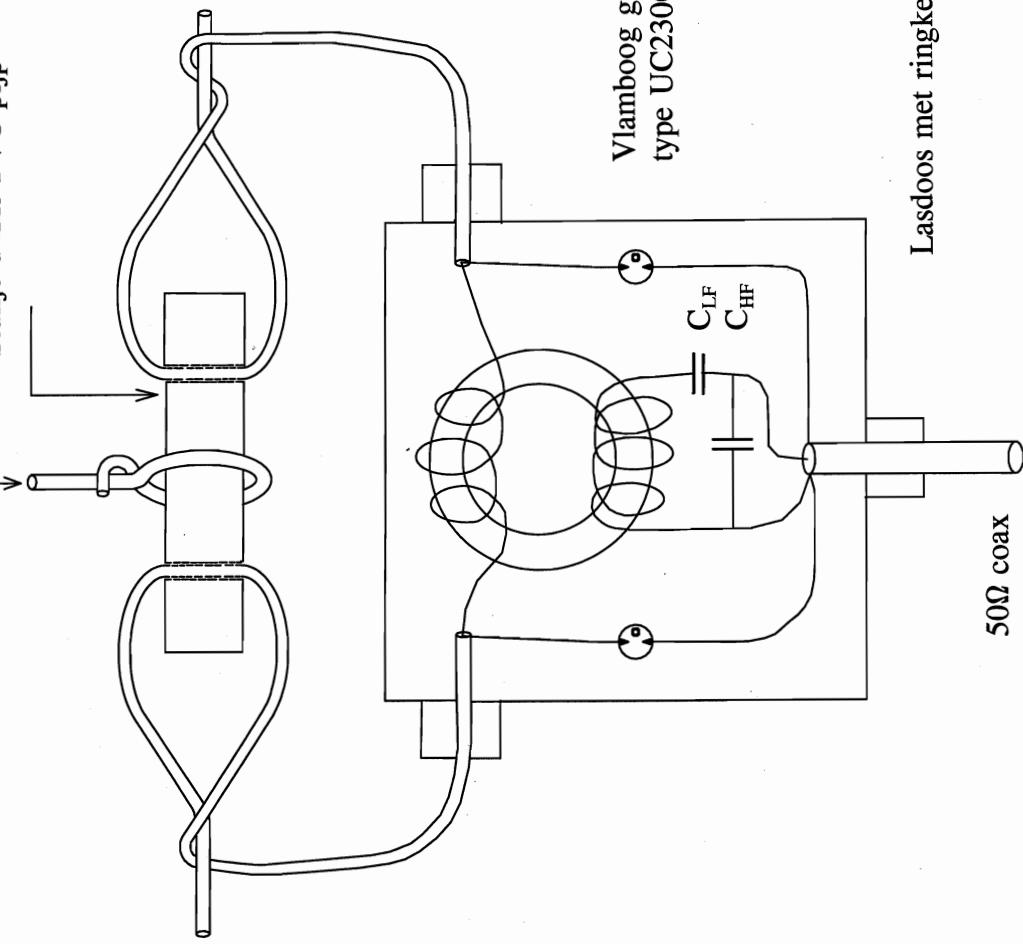

Bovenste lasdoos of kunstharsblok
met vele weerstanden. Totale $R = 450\Omega$
Blok R vastgezet met bijv. TY-RAP's

Ophangtouwtje naar weerstand module

Stukje dikke PVC pijp

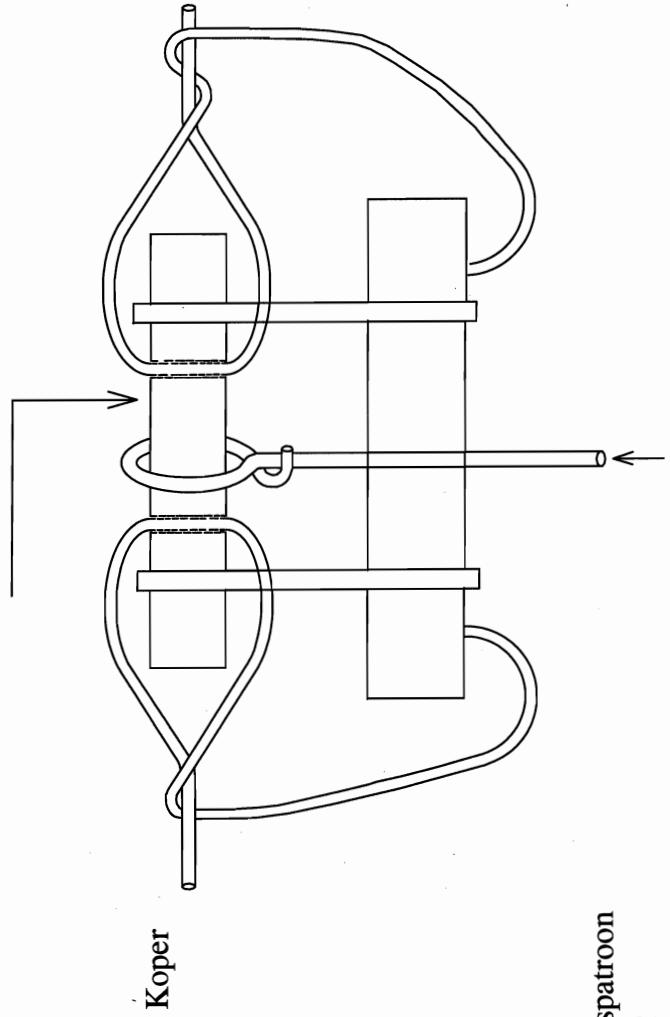

Ophangtouwtje naar trafo doos
Aarde plus ontlading kan via de coaxmantel
of via een aparte aarddraad
De coax MOET altijd aan de aardplaat

AANSLUIT DETAILS VOOR DE T2FD ANTENNE

50Ω coax


Info voor het zelf maken van een 1 op 9 à 1 op 12 balun of beter een superbreedbandtrafo voor een langdraad of T2FD antenne.

Welke ferrietkernen zijn handig en hoeveel windingen moeten er dan op?

De kernen moeten niet te groot en ook niet te klein zijn. Ze moeten wel voldoende zelfinductie opleveren op de laagste frekwentie. Voor het beste resultaat gaat dit met twee verschillende ringen op elkaar die ieder een deel van het frekwentie gebied overzetten. De ring voor het laagste gebied bepaalt de start frekwentie, de kwaliteit van de eerste ring samen met de tweede ring zorgt ervoor dat het hoogste frekwentie gebied goed overgezet wordt en ver genoeg doorloopt. Let op: kies je voor het laagste frekwentie gebied een verkeerd type ring, dan werkt het hoogste gebied niet goed! Ook al is de ring voor dat hoogste gebied 100% in orde!!!

Voor de laagste frekwentie moet er vooral genoeg zelfinduktie zijn, dus voldoende wikkelingen. Hoe groter de relatieve zelfinduktie (A_L waarde), hoe lager de kern gaat in f met een beperkt aantal windingen! Teveel windingen werken positief voor de laagste frekwentie, maar bij een hoge frekwentie zeer negatief bij omzetten naar een veel hogere impedantie dan 50Ω . Een windingsaantal van 5 voor de 50Ω kant is het ideale compromis gebleken voor ringen van 23 à 32 mm. Kleinere ringen mogen een paar windingen meer hebben, dat kompenseert tegelijk de lagere A_L waarde. Met 2x 5 windingen parallel voor de 50Ω kant i.p.v. enkel geeft weer een betere "bedekking" (minder spreidingszelfinduktie) en een nog hogere haalbare max. f. Vandaar voor het laagste bereik een kern nemen met een zo groot mogelijke relatieve zelfinduktie zodat we het daar halen met zo min mogelijk windingen. Verder moet deze kern zo min mogelijk negatieve effekten hebben buiten zijn werkgebied (geen ontstoorferriet = absorptie van HF op hogere frekwenties i.p.v. overzetten). Behalve de twee kernmaterialen bepaalt de manier van wikkelen en de daardoor ontstane parasitaire kapaciteiten de hoogst haalbare frekwentie. Het gebruikelijke intens twisten is voor hogere impedanties ($> 200\Omega$) en hoge frekwenties in het geheel gén gunstige methode gebleken. Voor lagere impedanties (grote para-C toegestaan) en lagere frekwenties werkt het wel beter, het geeft een vastere koppeling.

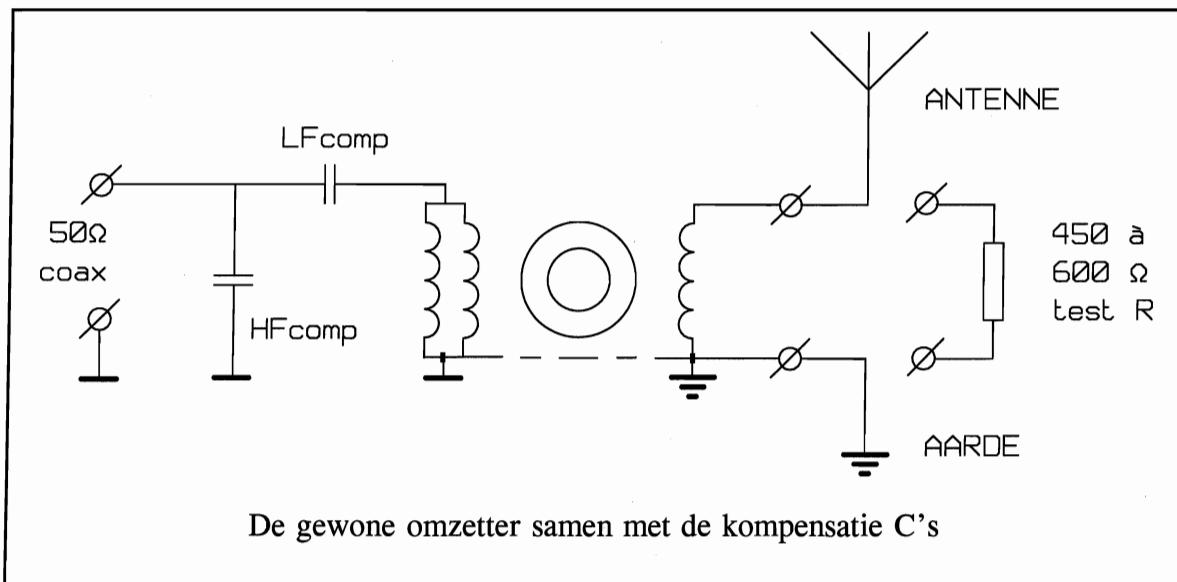Voor de duidelijkheid: Alle geteste trafo's zijn bedoeld om toegepast te worden als impedantie omzetter van 50Ω naar bijv. 450 à 600 Ω . In impedanties 1 op 9 à 12. In wikkerverhoudingen 1 op 3 à 3,5! De minimum f waarden zijn berekende minima, meestal een stuk daaronder ook nog toe te passen voor alleen ontvangst, tot f/2 à $\pm f/3$, met verminderde performance.



Hoe te wikkelen voor maximaal effekt?

De 50Ω wikkeling is dus met twee draden parallel uitgevoerd en netjes over vrijwel de hele omtrek verdeeld. Omdat daar ruimte genoeg voor is kan dat met geïsoleerd dik ($0,5 \text{ à } 1 \text{ mm}^2$) montagedraad. Daarover een opvulling om de capaciteit tussen primair en secundair te verminderen, de primaire en secundaire worden anders te makkelijk tussen elkaar gedrukt. Bijv. door stukjes goede 3M tape door het gat te halen, of eerst met wat teflon CV/sanitair-tape omwinden. De $450 \text{ à } 600\Omega$ wikkeling heeft meer windingen, wordt slechts enkel gewikkeld, en gaat daar met dunner draad opvullend overheen, zodat de gehele omtrek bijna vol is. Begin en eind mogen elkaar in geen geval overlappen. Draadtype is bijv. uit een gepelde telefoonkabel.

Van het bovenvermelde trafo-type zijn meer dan 50 testversies gemaakt en de grote breedbandigheid gekombineerd met goede SWR verhouding was ALTIJD beter dan: A) een trafo versie met de veel toegepaste zeer sterk getwiste aders en B) een omzetter gebaseerd op het autotrafo principe (één wikkeling, of meerdere getwist parallel) met een aftakking voor de 50Ω .

Alles gemeten en getest met de RF-Analyst. Op lage f en de hoge f gechecked met een impedantie ruisbrug. Kompensatie C's zowel HF- als LF-kompensatie, alleen aan de 50Ω kant is voldoende, rekken de goede eigenschappen aan de bandbreedte grenzen nog iets op en geven een betere SWR aan die grenzen.

De blauwe 23mm 3E2, i.p.v. de oranje 3E25, geeft een zeer slecht resultaat op hoge frekwenties. Op lage f gaat nog net.

De witte 3C11 (31,5mm) kreeg ik pas laat (via 's Hertogenbosch radio vlooienmarkt) in handen, maar geeft uitstekende meetresultaten, lijkt veelbelovend. Zou een goede vervanger kunnen zijn voor het groene 3E1 (VERON) materiaal.

Een kort overzicht van enkele aanbevolen en geteste types:

Goedkoopste en meest ideale type (voor ontvangst toepassing):

27mm 3E25 (oranje) + 23mm 4C65 (paars) van Philips

Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ start f = $\pm 200\text{KHz}$, max. f minstens 35 MHz

Met $N_{50\Omega} = 2x 6$ start f = $\pm 140\text{KHz}$, max. f 30 à 35 MHz

Met $N_{50\Omega} = 2x 7$ start f = $\pm 100\text{KHz}$, max. f 15 à 25 MHz

totale $N_{450\Omega} = 3x N_{50\Omega}$, $N_{600\Omega} = 3\frac{1}{2}x N_{50\Omega}$, enkel, niet dubbel

(Dit geldt ook voor ALLE volgende trafo's)

Let op performance van de kernens op zichzelf:

27mm 3E25 (oranje) alleen

Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ start f = $\pm 200\text{KHz}$, OK tot max. 15 à 20 MHz

23mm 4C65 (paars) alleen

Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ start(!) f = $\pm 16\text{MHz}$ (SWR = 1:1,5 à 1,2), SWR pas OK (1:1) vanaf 20 MHz

Loopt natuurlijk wel ver door met zo weinig windingen

FT114A-77 + FT114A-61 ± 29 mm van Amidon
(114 type met "A", is dikker dan zonder "A")
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ start f= ± 550 KHz, max. f minstens 35 MHz

FT50-77 + FT50-61 12,5 mm van Amidon
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ start f= $\pm 1,1$ MHz, max. f minstens 35 MHz
Met $N_{50\Omega} = 2x 9$, $N_{450\Omega} = 27!$ start f= ± 350 KHz, max. f 25 à 35 MHz

14mm 3E25 (oranje) + 14mm 4C65 (paars) van Philips
Met $N_{50\Omega} = 2x 9$, $N_{450\Omega} = 27!$ start f= ± 165 KHz, max. f 25 à 35 MHz

27mm 3E25 (oranje) + FT114A-61 Kruisbestuivings test Philips + Amidon
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ of $3x 5$ start f= ± 200 KHz, max. f 25 à 35 MHz

36mm 3E25 (oranje) + 36mm 4C65 (paars) van Philips
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ of $3x 5$ start f= ± 170 KHz, max. f 25 à 30 MHz
(groen gaat iets hoger in f dan oranje, oranje loopt weer iets lager in f door)

36mm 3E1 (groen) + 36mm 4C65 (paars) van Philips
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$, of $3x 5$, of $4x 5$ start f= ± 350 KHz, max. f 25 à 35 MHz

36mm 3E1 (groen) + 36mm 4C65 (paars) van Philips
Met $N_{50\Omega} = 2x 7$ of $3x 7$ start f= ± 190 KHz, max. f 20 à 30 MHz
Groen alleen toepassen als het niet overdreven laag in f moet gaan.
3E1 (groen) lijkt wat A_L waarde betreft op 3C85 (rood).
3C11 (wit) zit tussen groen (of rood) en oranje in.

36mm 3E1 (groen) alleen
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ of $3x 5$ start f= ± 350 KHz, OK tot ± 15 MHz, SWR loopt verder op

31,5mm 3C11 (wit) alleen (zonder 4C65 partner toch prima SWR!!)
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ of $3x 5$ start f= ± 230 KHz, max. f 25 à 30 MHz


25mm FRK200 (via KENT) + 23mm 4C65 (paars) van Philips
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ start f= ± 900 KHz, max. f minstens 35 MHz

25mm FRK200 (via KENT) alleen
Met $N_{50\Omega} = 2x 5$ start f= ± 900 KHz, OK tot 20 à 25 MHz

Een symbolische weergave van de ringkerntrofo voor de T2FD en de LONGWIRE ziet er uit zoals hieronder weergegeven. Waar komt de ontlading en waar een mantelstroomtrafo?

Het exacte aantal windingen hangt een beetje van de gekozen kernen af en de toepassing: moet het zo breedbandig mogelijk zijn èn tevens zo laag in f gaan als maar mogelijk is (longwire), of mag het ietsje minder laag beginnen en gelijk wat hoger doorlopen in frekwentie (T2FD).

De algemene regel geldt nog steeds: een standaard waarde van 2×5 parallel voor de 50Ω kant tot een max van 2×7 . Voor het halen van de max. bandbreedte is meer dan $N_{50\Omega} = 2 \times 6$ NIET aanbevolen. Het is ook een must gebleken galvanisch gescheiden trafo's toe te passen. De parasitaire-C effecten en HF mantel(stoor)stromen hebben dan minder invloed. Kijk voor meer gegevens daarover en waarom dat allemaal zo is naar de voorafgaande ferriet infobladen of het ferriet boekje en de storings/ontstorings lijsten. Beide antennes hebben voor- en nadelen, ze vullen elkaar goed aan. Plaats ze dus alletwee! Dat kan al met één gemeenschappelijk hoog ophangpunt. Dan het liefst haaks op elkaar, geen beïnvloeding en dan mis je niets.

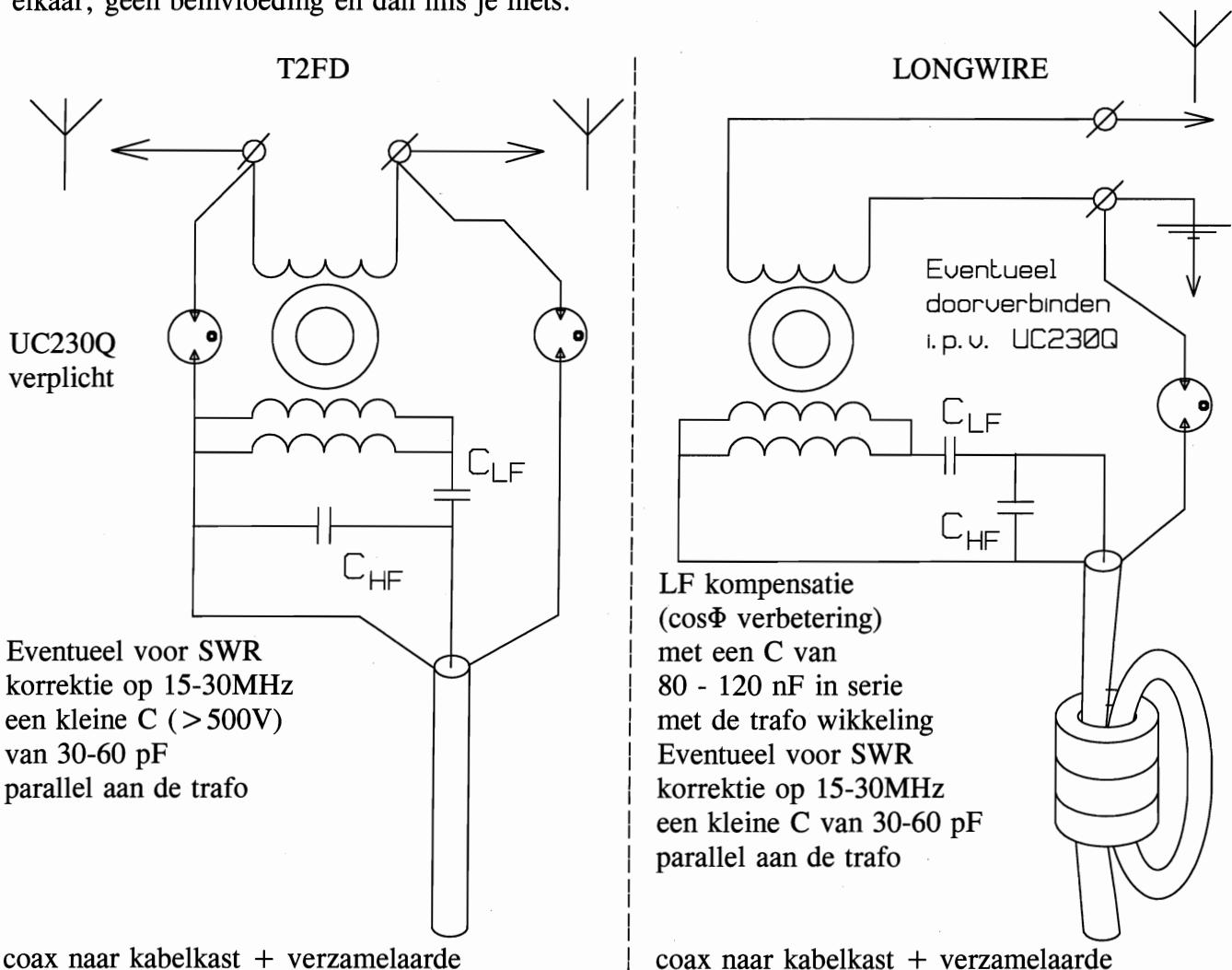

2 ringen op elkaar: ($N_{50\Omega} = 2x$ of $3x 5//$)
 4C65+3E1 (36mm) start f = $\pm 1\text{MHz}$
 4C65+3E25 (23+27mm) start f = $\pm 200\text{KHz}$
 FT114A-77 + FT114A-61 start f = $\pm 550\text{kHz}$
 FT50-77 + FT50-61 start f = $\pm 1\text{MHz}$
 Kent FRK200 + 4C6 (23mm) start f = $\pm 900\text{kHz}$

f min hoeft bij deze toepassing niet extreem laag in frekwentie te gaan. De antenne werkt wel daar toch niet ideaal. (Te klein)
 Max. haalbare f daardoor weer iets groter.

2 ringen op elkaar:
 $(N_{50\Omega} = 2x5//)$
 4C65+3E25 (23+27mm) start f = 200KHz
 4C65+3C11 (36+31,5mm) start f = 230KHz
 4C65+3E25 (14mm) n=9, start f = 165KHz

met iets meer windingen (6 à 7) voor 50Ω kan de start f vrij laag zijn ($\pm 50\text{ KHz}$)
 Max. haalbare f dan iets minder

MANTELSTROOM INFO


Langdraad antenne's zijn helaas ook gevoelig voor storingen die de kabel oppikt. De antenne impedantie is niet overal reëel, dit geeft misaanpassing (staande golf problemen). De kabelmantel doet ook dienst als een soort tegenkapaciteit voor de antenne. Hierdoor is hij gevoelig voor (computer)storing uit huis, die binnen al opgepikt wordt.

Om dat te verminderen is een mantelstroomtrafo ideaal. Je moet dit zien als een hoogfrequent isolatie stukje in de coax, tussen het deel binnen en het deel dat buiten loopt. Het heeft totaal GEEN invloed op de gewenste signalen. Je maakt zo'n trafo door de complete coax zoveel mogelijk door een grote ontstoringsringkern te halen. Bijv. minstens 5 maal.

Hoor je dus komputerstoring, en de pc en beeldscherm ontstoren helpt niet meer, experimenteer eens wat verder. Mogelijke plaatsen voor een mantelstroomtrafo zijn bijv.:

- 1) achter je ontvanger, tussen de ontvanger en een eventuele antenne omschakelaar. Heft storingen in aardlussen op. Zet eventueel ook in de 220 delen zo'n filter en dan in de AARDLEIDING separaat ook zo'n ringkernfilter.
- 2) daar waar de coax van binnen naar buiten gaat, naar de massa plaat.
- 3) daar waar de coax vanaf de massa plaat weer weg gaat naar de antenne toe.
- 4) wat minder handig en ideaal, maar proberen waard als je er een zender op aansluit: helemaal boven bij de antenne, vlak na de impedantie omzetting. Dan onderdrukt hij tevens de slechte staande golf verhouding. (De antenne wordt er NIET beter op, maar de SWR wordt wel een stuk beter)

Zo begin je met wikkelen:

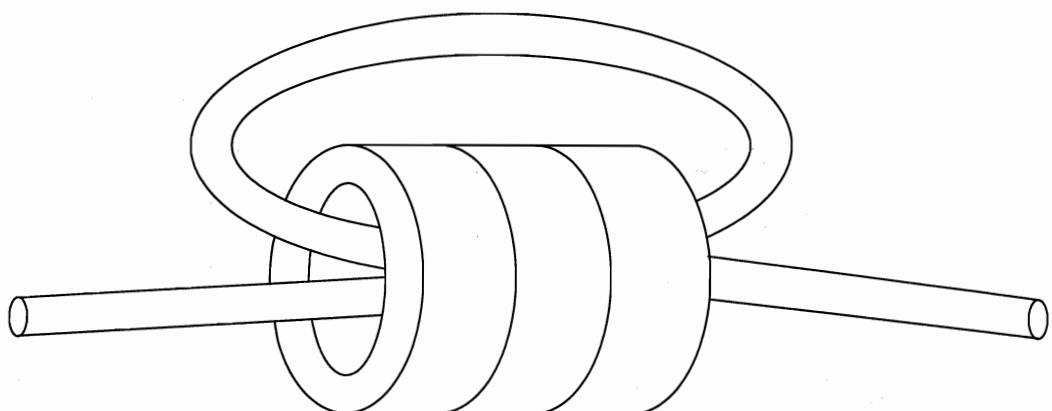

KOPPELFILTER INFO

Stel je hebt de mogelijkheid slechts één lange draad te spannen. Je wilt hem als langdraad gebruiken van heel laag tot heel hoog, bijv. 50 KHz tot 30 MHz. De 500Ω op 50Ω impedantie trafo kan NIET over het hele bereik met slechts één trafo ideaal aangepast worden. Met relais is natuurlijk om te schakelen van trafo, maar weer en wind doen wonderen. En je hebt weer een extra snoer naar buiten. Via de coax schakelen kan, maar dat kan ook weer extra storing geven!

De hierna volgende compromis truuks is net zoet als de nostalgische koppelfilters voor de radio en TV banden uit vervlogen tijden. Gewoon enkele koppelfilter netwerken aan twee trafo's. Geen bewegende delen en het werkt redelijk goed. Je kunt de impedantie omzetters ook optimaliseren voor elk deelbereik (samen met de koppelkomponenten!). Op welke frekwentie knippen we in twee delen? Het totale bereik van 0,050 tot 30 MHz is een bereik van 1 op 600. We splitsen bijv. in twee bereiken van 1 op 25. Het midden kiezen we dan ergens tussen 1 en 2 MHz, bijv. op 1,25 of 1,5 MHz is een goed compromis. Een komputerprogramma geeft alle verdere gegevens voor de filters. Het filter werkt helaas alleen ideaal als de impedanties reëel zijn. Dat zijn ze helaas NIET. Experimenteren met de koppelkomponenten en met de impedanties is dus aanbevolen. Het testen van de aanpassing (op de werkbank!) gaat goed met hier en daar een instelbare spoel en een afstem C.


Eventueel tevens de compensatie C's toepassen om het nuttige bereik wat op te rekken.

De 50Ω en 500Ω massa's mogen doorverbonden worden. Het mag NIET als je tevens een galvanische scheiding wilt aanbrengen! (Door galvanische scheiding iets minder gevoelig voor man-(self!)made QRM - storing uit huis.)

Komponentenwaarden volgens komputerprogramma

Voor 50 kHz tot 2 MHz:

3E25 of 3C11

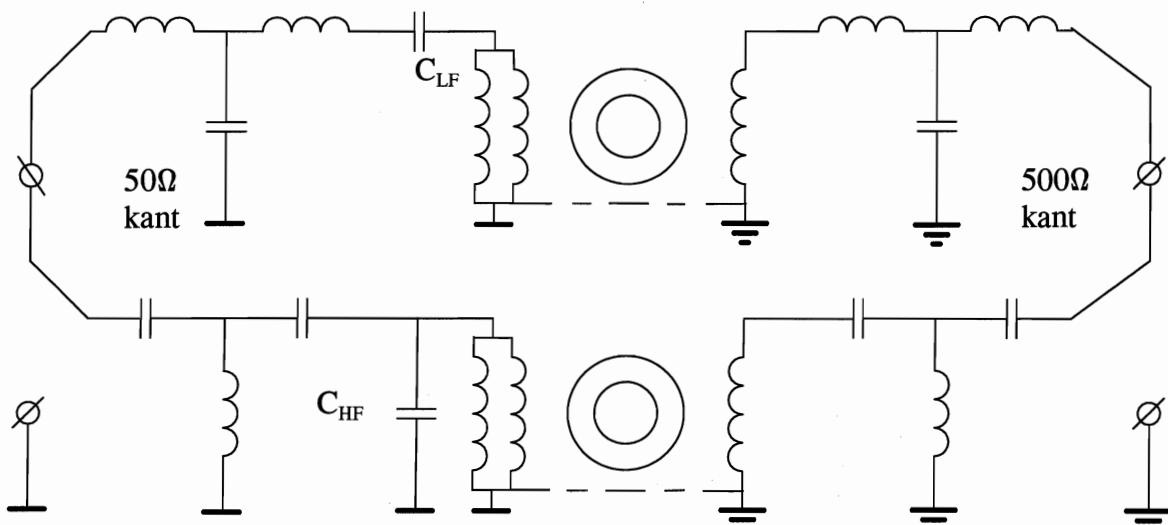

Voor 750 kHz à 1 MHz tot 30 MHz:


4C65 + 3C11 (of 3E25)

4C65 + 3F3

FT114-77 + FT114-61

GLASVEEL STAAFFANTENNE

1m TOT 1m50

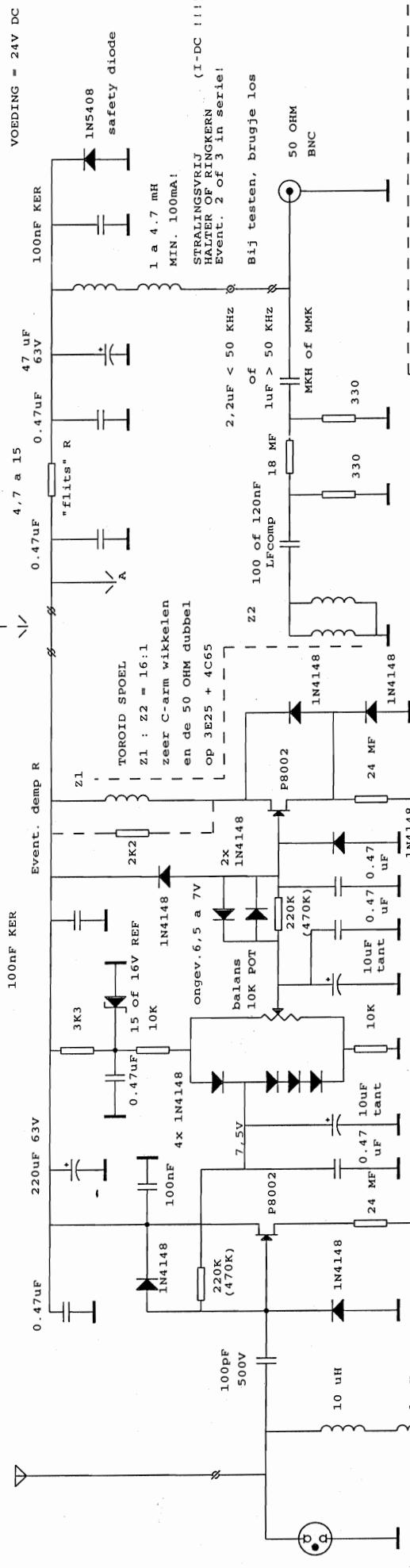

24 OHM is inductie arm metaalfilm R

of enkele gewone //: 2x47, 3x 68, 4x100, 5x120

Instelpotmeters zijn prof. meerslags!

+7 a +7,5V

I=50 a 90 mA

Met de balansregelaar zijn de mengproducten
bij ernstige oversturing sterk te reduceren.
Dit werkt samen met de ruststroom!
De FET's staan NIET 100% in balans!
Voor een optimaal effect moet I's in de
verhouding 1,5 op 1.

Vervormingsvrije afgifte: 100 milliwatt!
FET's moeten dezelfde Id hebben bij Ugs=0
Anders werkt NIET ideaal en krijg
je de "balans" NIET aangelegd

Werking wordt negatief beïnvloed door alle
metalen delen in de buurt; HF absorptie.
Plaatsing dus in PLSA/SPMC kastje en op
volledig aardvlak. Behalve de ingang,
daar een beetje kapaciteitsarm opbouwen.

N 50 OHM kant = 6 wind dubbel draad
N FET kant = 24 wind, zeer C-arm
Berekende f_min blijft N=6 = ongev. 140 kHz
In de praktijk loopt het nog lager door,
f_max dan ongev. 25 MHz
800 Ohm met dun draad met dikke isolatie
toroidset = 3E25 27mm + 4C65 23mm Philips
oranje paars


AKTIEVE ANTENNE MET ZEER GUNSTIG GROOT
SIGNAL GEDRAG. START LAGER DAN 50 kHz.
SPECIAAL VOOR VLF TOT ONGEV. 20 a 25 MHz

TOTALE DOORGANDE VERSTERKING = 1

HIGH DBM AKTIEVE ANTENNE

E
Size Document Number REV
B C CREATED BY W.A.J. GEERAERT PEIABR 3.4
Date: May 15, 1997 Sheet 1 of 2

stroom meet strapje — — —

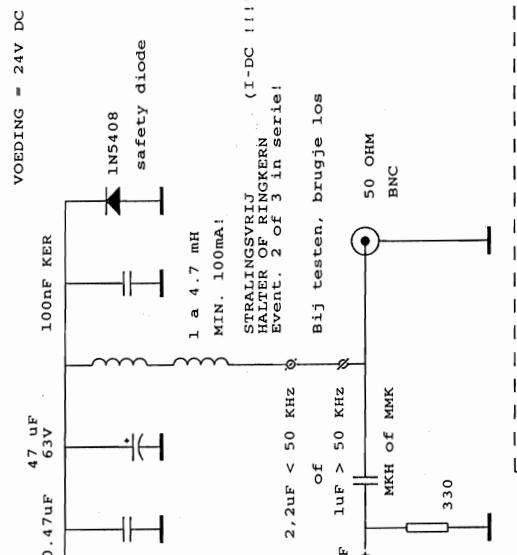

STRALINGSPIJL HALTER OF RINGKERN (I-DC 111)
Event. 2 of 3 in serie!
MIN. 100mA!
1 a 4.7 mH

"fits" R
zeer C-arm wikkelen
en de 50 OHM dubbel
OP 3E25 + 4C65
1N4148

Bij testen, brugje los
50 OHM
BNC

2,2uF < 50 KHz
of
MKH of MMK

2,2uF > 50 KHz
of
MKH of MMK

100 of 120nF
LFCcomp
18 MF

1uF > 50 KHz
of
330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330


330

330

330

330

1m TOT 1m50

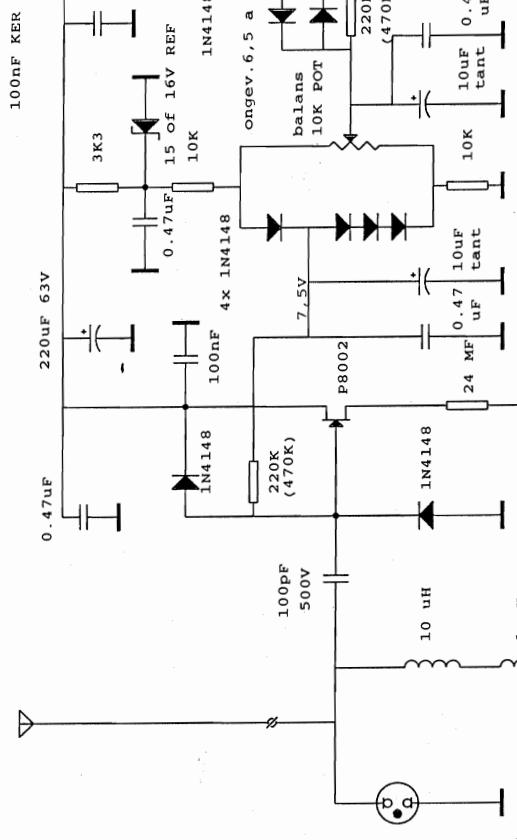

24 OHM is inductie arm metaalfilm R

of enkele gewone //: 2x47, 3x 68, 4x100, 5x120

Instelpotmeters zijn prof. meerslags!

+7 a +7,5V

I=50 a 90 mA

Met de balansregelaar zijn de mengproducten
bij ernstige oversturing sterk te reduceren.
Dit werkt samen met de ruststroom!
De FET's staan NIET 100% in balans!
Voor een optimaal effect moet I's in de
verhouding 1,5 op 1.

Vervormingsvrije afgifte: 100 milliwatt!
FET's moeten dezelfde Id hebben bij Ugs=0
Anders werkt NIET ideaal en krijg
je de "balans" NIET aangelegd

Werking wordt negatief beïnvloed door alle
metalen delen in de buurt; HF absorptie.
Plaatsing dus in PLSA/SPMC kastje en op
volledig aardvlak. Behalve de ingang,
daar een beetje kapaciteitsarm opbouwen.


N 50 OHM kant = 6 wind dubbel draad
N FET kant = 24 wind, zeer C-arm
Berekende f_min blijft N=6 = ongev. 140 kHz
In de praktijk loopt het nog lager door,
f_max dan ongev. 25 MHz
800 Ohm met dun draad met dikke isolatie
toroidset = 3E25 27mm + 4C65 23mm Philips
oranje paars

AKTIEVE ANTENNE MET ZEER GUNSTIG GROOT
SIGNAL GEDRAG. START LAGER DAN 50 kHz.
SPECIAAL VOOR VLF TOT ONGEV. 20 a 25 MHz

TOTALE DOORGANDE VERSTERKING = 1


HIGH DBM AKTIEVE ANTENNE

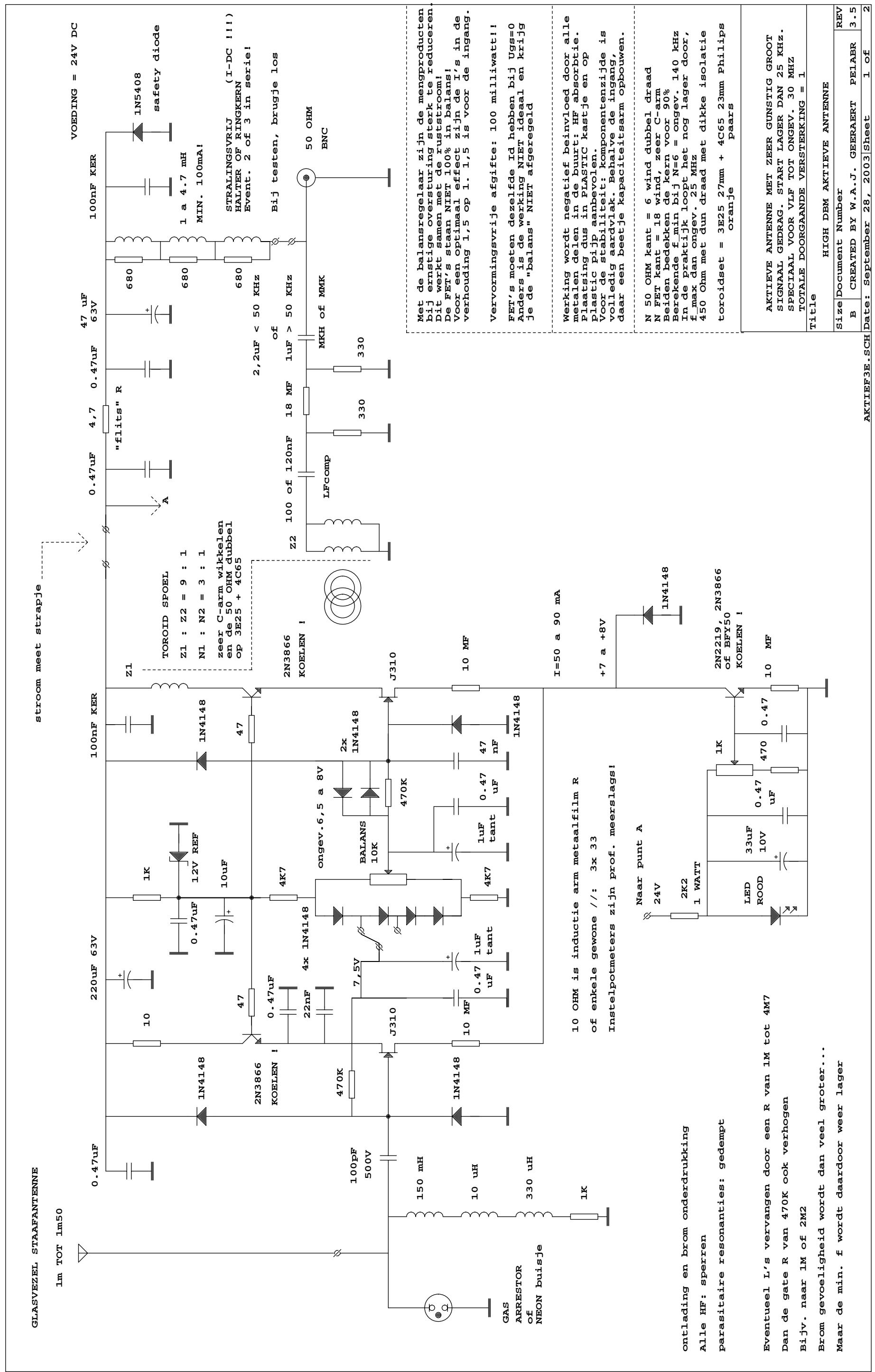E
Size Document Number REV
B C CREATED BY W.A.J. GEERAERT PEIABR 3.4
Date: May 15, 1997 Sheet 1 of 2




hoofd VDR: SIOV S20K250 standaard sterk netfilter
of losse komponenten kies dan wel de juiste C's!

vooral TWEE zekeringen!


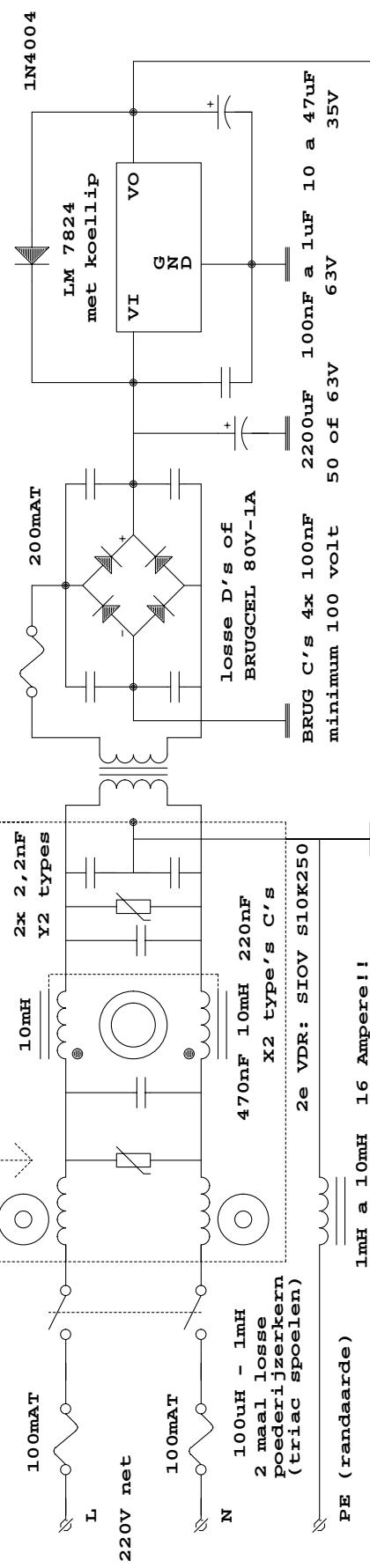


trafo: 24 - 28V AC 250 mA min. (lieft 10VA!) lieftst kamerwirkeling en GEEN laagwirkeling

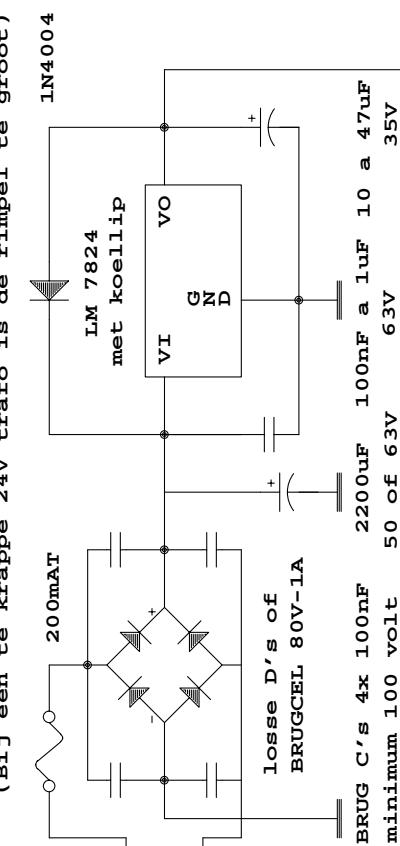(Bij een te krappe 24V trafo is de rimpel te groot)




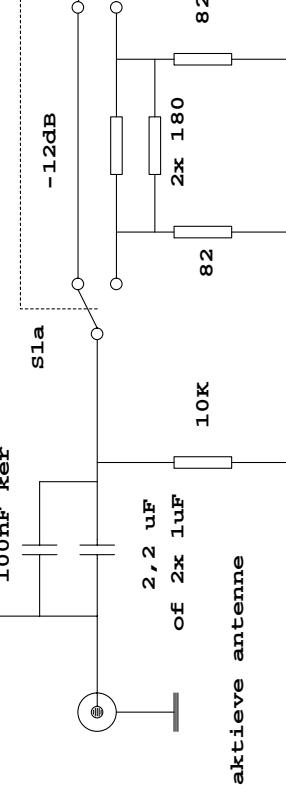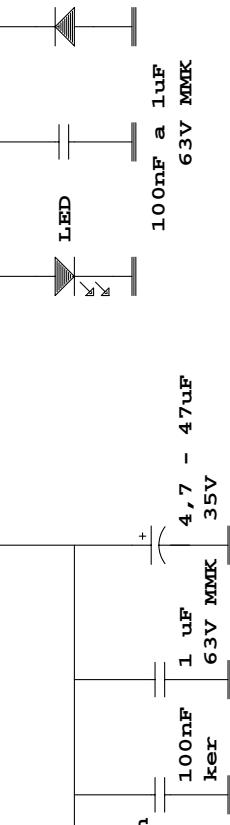De spoel in de randaarde MOET!!
Randaarde spoel op Philips 3E25 ringkern met (dun) netsnoer geel/groen of op Conrad ring 534480 (0,5 a 0,75mm² = OK) NOOR met TE dun draad kies voor X2 C's minstens 250VAC, test U = 250V! (X1 = 4KV!) kies voor Y2 C's minimaal 250VAC, lieft 400VAC, test U = 5KV!!



standaard verzadigingsarme halterkernen zijn het beste!
LET OP Idc = 100mA 0,5 A halterkernen zijn OK


24V VOEDING VOOR POWER AKTIEVE ANTENNE			REV
Size	Document Number		
A	design W. Geeraert	P1EABR	
Date:	October 4, 2003	sheet	2 of 2

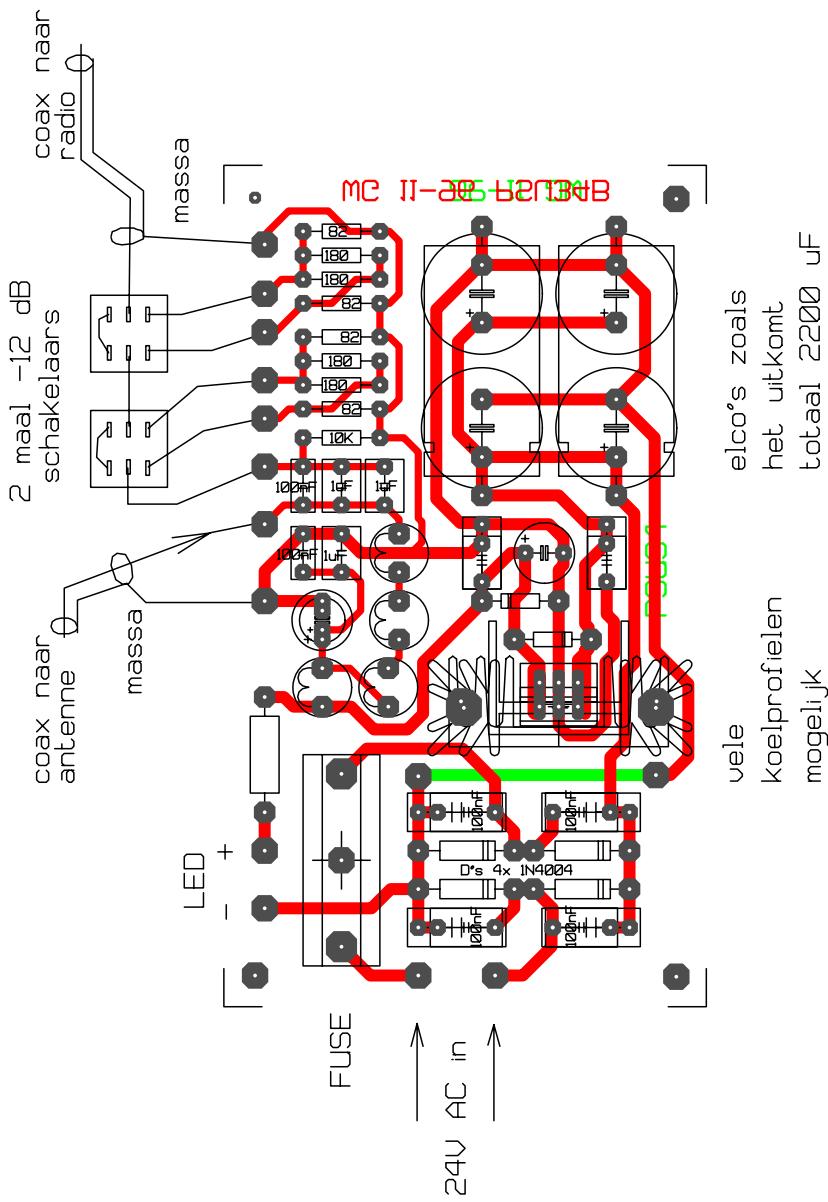

Komponenten opstelling voedingsprint aktieve antenne V3.4 ref B.

Afbeelding is NIET op ware grootte.

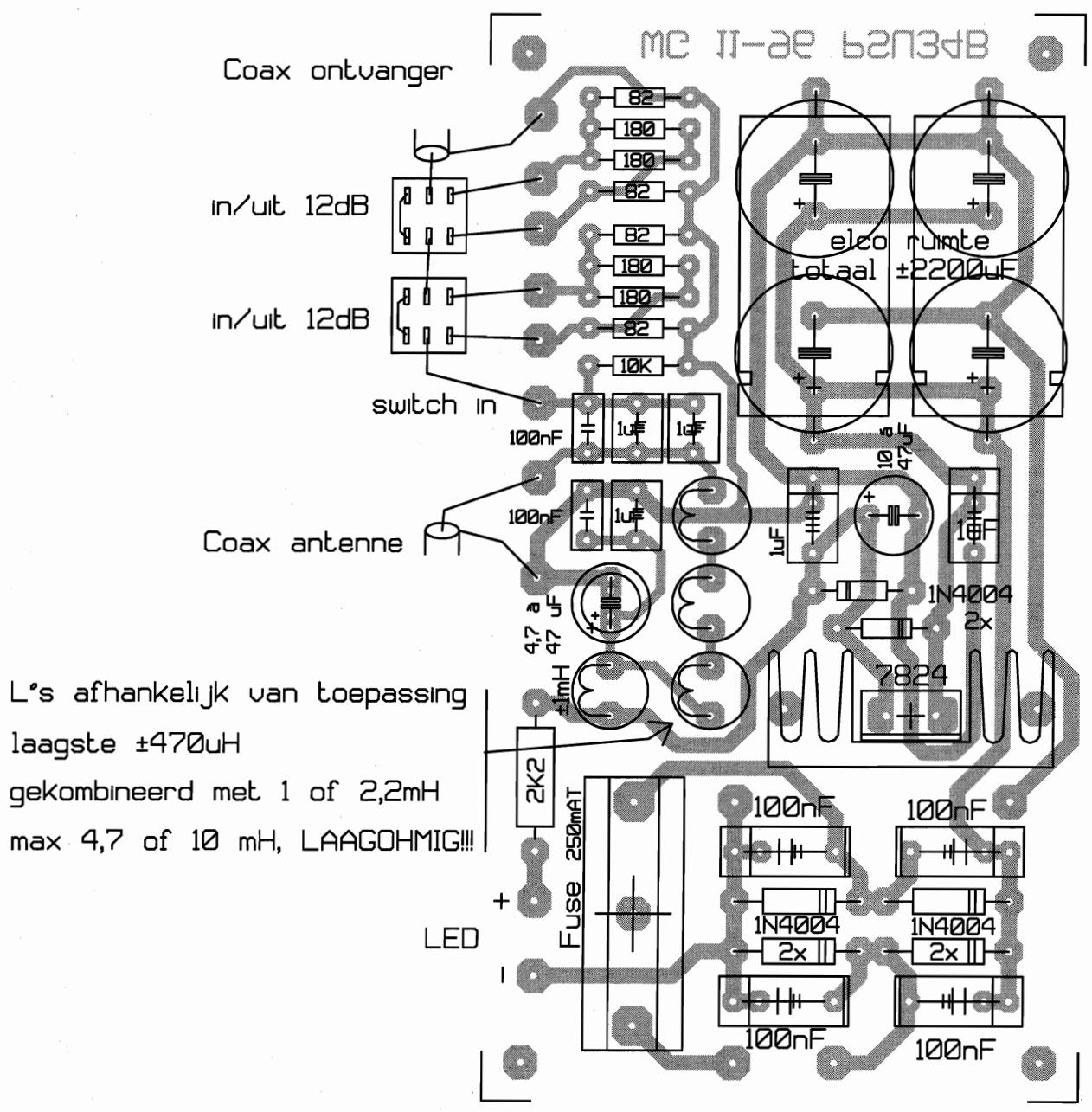Komponenten kant van de print bevat een mini aardvlak onder het gedeelte waar HF signaal staat: de verzwakker R's, de L's en de HF koppel C's.



7

Attenuator

-12dB -12dB

ON



OFF

Active Antenna Type WG V3.4 ref-D

7

Pri. 220V fuses
max. 100mA-T 2x




To receiver

OUTPUT

Sec. 24V fuse
max. 200 mA-T
(internal)




INPUT 24V DC!

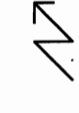

©WG


To active antenna


7

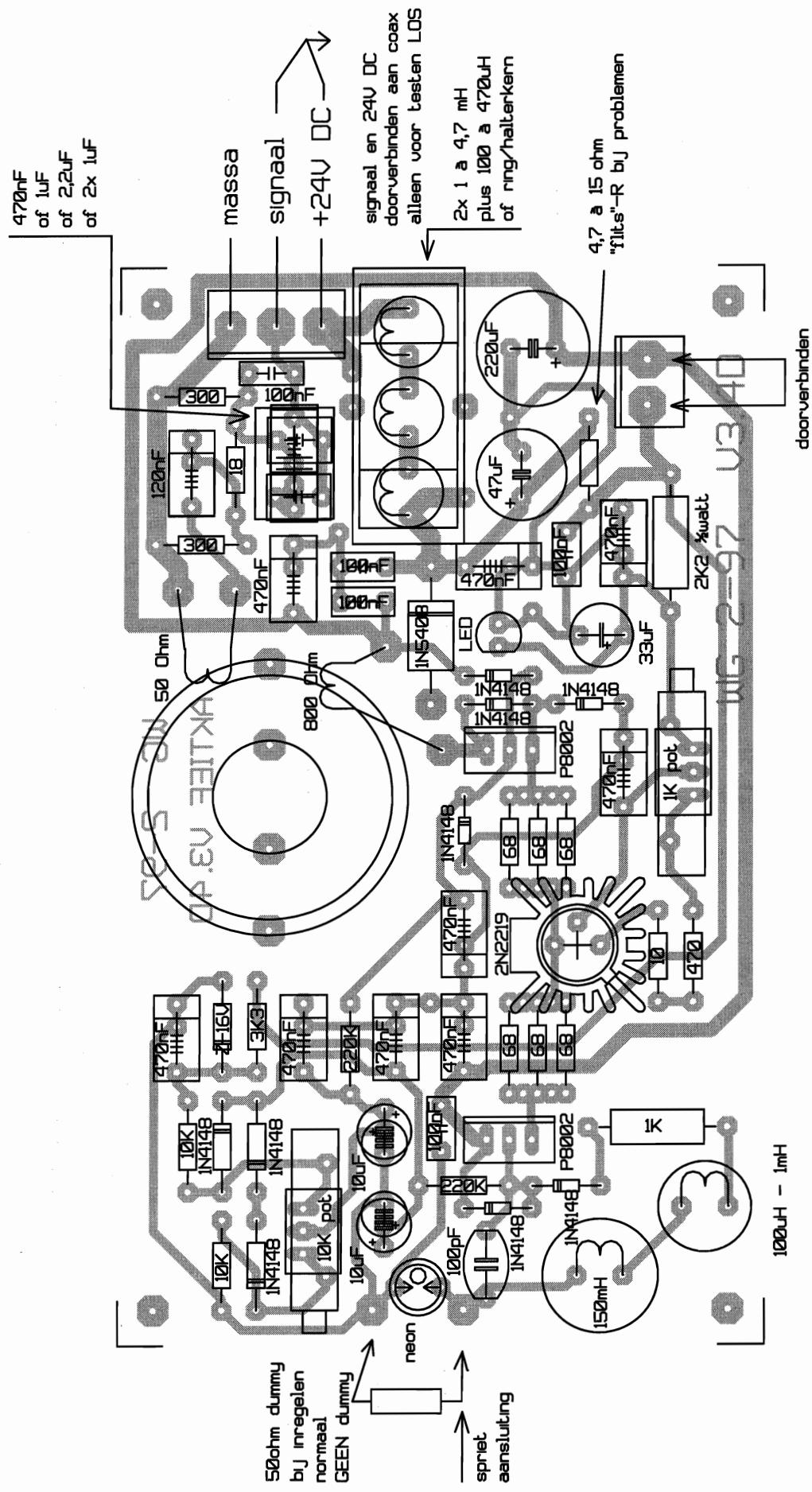

Komponenten opstelling aktieve antenneprint V3.4 ref D.
Afbeelding is NIET op ware grootte.

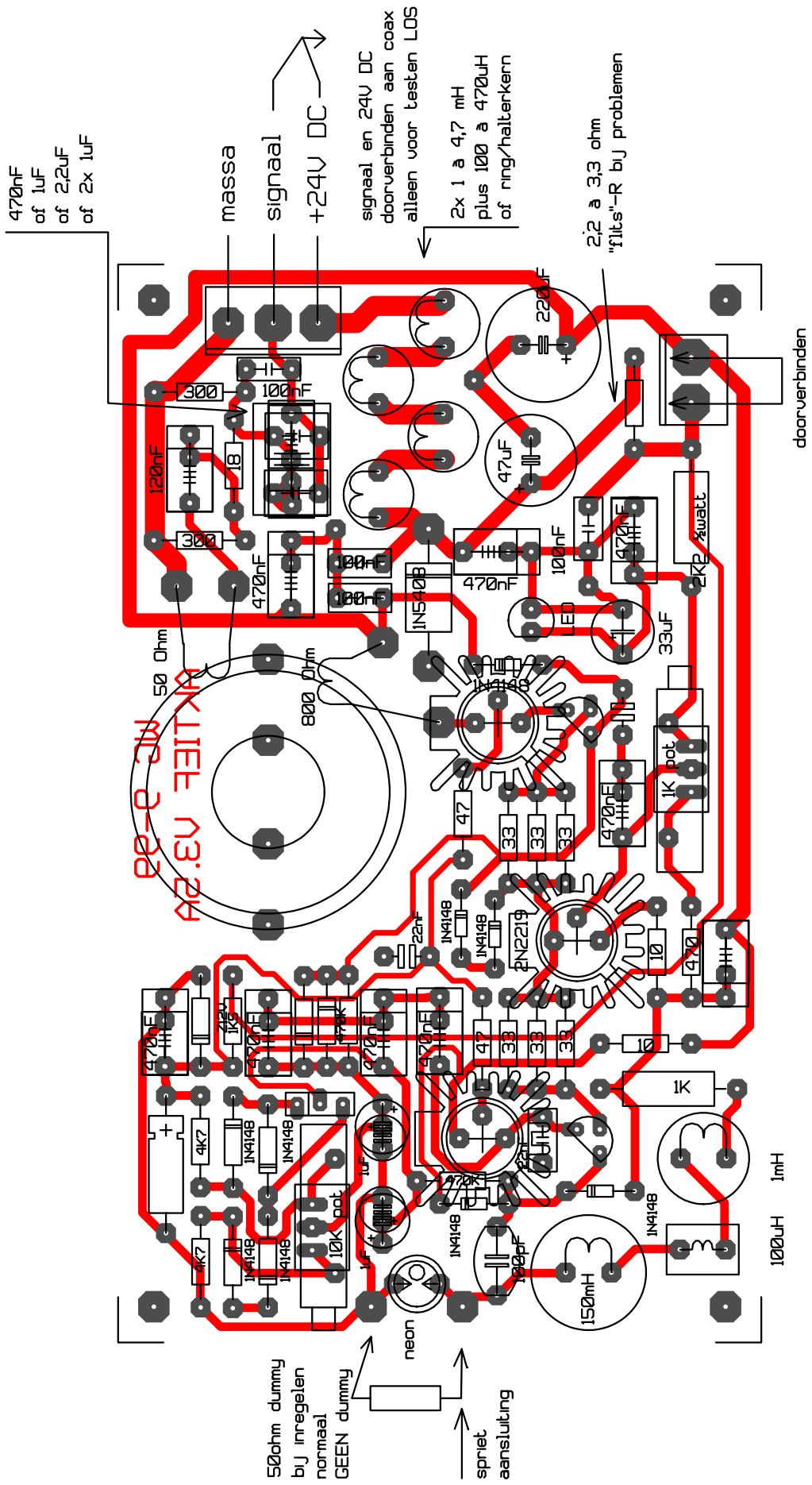Komponenten kant van de print bevat vrijwel volledig aardvlak.
Alleen aan de ingang en onder de ringkern is dit weggeletten om de parasitaire C's niet te hoog te laten oplopen.



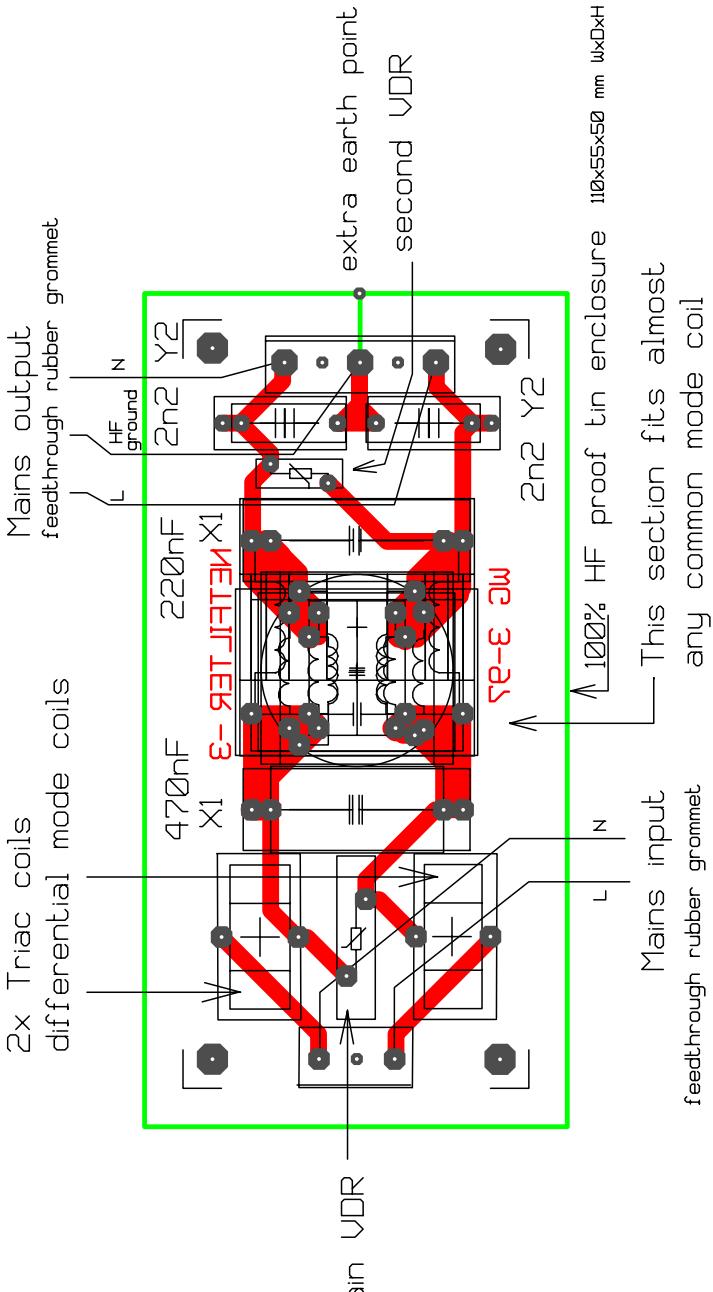

© WG

MULTIPURPOSE MAINS FILTER AND HF ISOLATION BOARD

In een zeer QRM arme omgeving is wat in de ruis zit soms nog te decoderen. Antenne is een self-made zeer QRM-arm (high-dBm) aktief sprietje. NIET richtinggevoelig, gain = 1! Decoding met een OpAmp telexdecoder 170Hz shift aan een 386SX met Hamcomm 3.0. Een beetje "spelen" met NAVTEX (518KHz) in dec95-jan96 levert het volgende bewijs op:

00:18:00 UTC ZCZC BE28
00:18:02 UTC BODOE RADIO 960122 0018UTC
00:18:06 UTC WEATHER BULLETIN FOR SHIPPING ISSUED FROM TROMSOE METEO
00:18:17 UTC SUNDAY 21.01.96 AT 22 UTC. =
00:18:22 UTC GALE FORCE 8 IS EXPECTED

01:45:40 UTC ZCZC NF07
01:45:49 UTC NMN HAS A TOLL FREE N■MB■R AN■ INT■RN■T ADDRKSS■M■
01:45:57 UTC THE TOLL FNEE NEMBE■ IS 1-#00-742-■51■9./ 53 8,534,35

22:45:00 UTC ZCZC QC35
22:45:28 UTC 042245UTC
22:45:30 UTC GULF OF ST. LAWRENCE ICE CONDITIONS
22:45:36 UTC ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA FROM
22:45:41 UTC CANADIAN ICE SERVICE IN OTTAWA AT 1500
22:45:48 UTC UTC THURSDAY 4 JANUARY 1996.
22:45:53 UTC ICE EDGE AT 1500 UTC ESTIMATED FROM
22:46:00 UTC NOVA SCOTIA COAST NEAR 4540N 6130W TO
22:46:07 UTC 4635N 6150W TO 4710N 6415W TO 4810N

20:39:51 UTC NNNN
20:39:54 UTC ZCZC DA17
20:40:11 UTC 1830 UTC 21 JAN 96 ODR18
20:40:17 UTC 1612 UTC 18 JAN 96
20:40:21 UTC ISTANBUL RADIO
20:40:24 UTC NAVTEX N/W NR: 4/96
20:40:28 UTC 1) FIRING PRACTICE ON 22-24,25 JAN96 FM
20:40:35 UTC 0700Z-1500Z IN THE AREAS BOUNDED BY:
20:40:41 UTC AEGEAN SEA AREA 072 (MUADDAL-1)

00:55:36 UTC ZCZC BA52
00:59:51 UTC 231500 UTC JAN
00:59:54 UTC MARIUPOL RADIO NAVWARN 4/96
00:59:58 UTC SEA OF UZ■ i■■■(■:#3,'(86 049)8= i73 59 8:3 .95

05:21:25 UTC ZCZC CE57
05:21:29 UTC 030410 UTC JAN
05:21:32 UTC MURMANSK WEATHER FORECAST
05:21:37 UTC ON MURMAN COAST AT 06 UTC
05:21:42 UTC 03 TO ■' UTC 03 JAN WIND
05:21:48 UTC NORTH WESTERN WESTERN GUST

23:16:37 UTC ZCZC RE03 ♫
23:18:29 UTC REYKJAVIKRADIO/TFA 960101 2318 UTC
23:18:35 UTC A FORECAST MESSAGE FROM THE ICELANDIC METEOROLOGICAL OFFICE.
23:18:44 UTC THE 1ST OF JANUARY 1996 AT 22:10UTC.

04:46:11 UTC ZCZC FE90
04:46:34 UTC BOSOFFBOS
04:46:36 UTC TAA00 KBOS 310303
04:46:40 UTC OFFSHORE MARINE FORECAST
04:46:45 UTC NATIONAL WEATHER SERVICE TAUNTON MA
04:46:51 UTC 1000 PM EST SAT DEC 30 1995
04:46:57 UTC NEW ENGLAND CONTINENTALKSHELF AND SLOPE WATERS FROM 25 NMS OFFSHORE

05:33:07 UTC ZCZC NE63
05:33:53 UTC WBCOFFWBC
05:33:55 UTC TAA00 KWBC 310155
05:34:00 UTC OFFSHORE WATERS FORECAST
05:34:04 UTC NAT■ONA■WEATH■R■SERVICE WASHINGTO■N DC
05:34:13 UTC 900 PM EST SAT DEC 30 1995■UWCC■■T■AT
05:34:51 UTC CENTERED SE OF THE WATERS LATE SUN. LOW PRES WILL BEGIN TO DEVELOP

01:22:14 UTC ZCZC IA15
01:22:16 UTC 20 1655 UTC JAN 96
01:22:19 UTC COASTAL WARNING 119
01:22:22 UTC COSTERO NUM.119/96
01:22:25 UTC CANARY ISLANDS
01:22:28 UTC 1.- CANCEL COASTAL WARNING 067/96

02:00:15 UTC ZCZC ME53
02:00:17 UTC 261700 UTC JAN 96
02:00:19 UTC CYPRUSRADIO WEATHER FORECAST FOR THE EASTERN MEDITERRANEAN
02:00:28 UTC PART 1: NO GALE
02:00:31 UTC PART 2: SYNOPSIS OF SURFACE WEATHER CHART 261200 UTC
02:00:39 UTC LOW PRESSURE 999 HPA OVER CENTRAL MEDITERRANEANCAND HIGH
02:00:47 UTC PRESSURE 1033 HPA OVER CENTRAL TURKEY ARE DRIVING AN EASTERLY TO
02:00:57 UTC SOUTHEASTERLY MODERWTE TO STRONG AIRFLOW OVER THE AREA

21:42:15 UTC ZCZC KA00
21:42:18 UTC KERKYRA RADIO
21:42:21 UTC NAVTEX BULLETIN FOR IONIO SEL
21:42:26 UTC VALID ON 012140 UTC JAN 96
21:42:31 UTC TRANSMISSION TIMES:
21:42:34 UTC 0140-0540-0940-1340-1740-2140 UTC
21:42:39 UTC NNNN

17:50:37 UTC ZCZC LA56
17:50:40 UTC 221800 UTC JAN 96
17:50:43 UTC LIMNOS RADIO NAVWARN 8/96
17:50:47 UTC NORTH EVVOIKOS GULF
17:50:50 UTC PONTIKONISI ISLET LIGHT (E 4458)
17:50:55 UTC 39 03N - 23 20E UNLIT
17:51:00 UTC NNNN

22:53:00 UTC ZCZC RL19
22:53:08 UTC MONSANTORADIO
22:53:10 UTC 021915 UTC JAN96
22:53:13 UTC PORTUGAL-CONTINENTAL PORTUGAL-
22:53:19 UTC WEST COAST-FIGUEIRA DA FOZ
22:53:24 UTC HARBOUR ENTRANCE OPEN
22:53:28 UTC NAVTEX RA/FA20 CANCELLED
22:53:32 UTC NNNN

18:00:12 UTC ZCZC FE01
18:00:15 UTC 011800 UTC JANUARY
18:00:19 UTC ARCHANGEL RADIO WEATHER FORECAST NR 01
18:00:26 UTC VALID 24 HRS
18:00:29 UTC STORM WARNING
18:00:33 UTC NORTHERN PART OF WHITE SEA GORLO BASIN GULF OF KANDALAKSHA
18:00:42 UTC GULF OF ONEGA GULF OF MESANE GULF OF DWINA WLY NWLY 20 TO 25 MS

06:23:51 UTC ZCZC OA88
06:24:03 UTC 250624UTC
06:24:06 UTC NOTSHIP N0169 NEWFOUNDLAND - LABRADOR
06:24:12 UTC COAST
06:24:14 UTC EFFECTIVELY IMMEDIATELY AND UNTIL
06:24:19 UTC FURTHER NOTICE, THE FOLLOWING AREA HAS
06:24:26 UTC BEEN DECLARED AN ICE CONTROL ZONE:
06:24:31 UTC FROM LATITUDE 6000N LONGITUDE 6500W TO

01:03:45 UTC ZCZC GA87
01:03:47 UTC 28 WEPP UTC DEC 95
01:03:50 UTC COASTAL WARNING 312
01:03:54 UTC SPAIN SOUTH COAST
01:03:56 UTC MALAGA HARBOUR CARDINAL BUOY SOUTH LIGHT
01:04:02 UTC 36-25.3 N 005 PIMR W UNLIT
01:04:08 UTC NNNN

21:07:44 UTC PART ONE WARNIIG NIL
21:07:49 UTC PART TWO SYNOPSIS AT 051200■75:
21:07:56 UTC 5 TROUGH OF LOW PRESSURE OVER CENTRAL SAUDI ARABIA
21:08:05 UTC AND NORTHWEST OF TE ARABIAN GULF
21:08:12 UTC RIDGE OF HIGH PRESSURE EAST OF THE ARABIAN GULF
21:08:21 UTC PART THREE FORECAST VALID FROM 051700UTC TO 061700UTC
21:08:31 UTC ARABI■N GULF NORTH OF 26.5NJ

1,25 MHz hoogdoorlaat


Geeft de afsluitweerstand van het filter in Ohm :

Geeft de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.250

De waarden van de filterkomponenten zijn :

$$\begin{aligned} L &= 3.18 \text{ micro Henry} \\ C &= 2.55 \text{ nano Farad} \end{aligned}$$
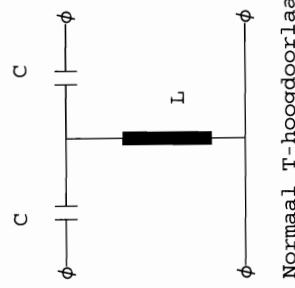
$$\begin{aligned} \text{Aantal windingen } L &= 25.2 \\ \text{Draaddikte of spoed} &= 0.35 \text{ mm} \\ \text{Lengte} &= 9.0 \text{ mm} \quad \text{Diameter} = 8.0 \text{ mm} \end{aligned}$$



Normaal T-hoogdoorlaat

1,25 MHz laagdoorlaat


Geeft de afsluitweerstand van het filter in Ohm :

Geeft de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.250

De waarden van de filterkomponenten zijn :

$$\begin{aligned} L &= 6.37 \text{ micro Henry} \\ C &= 5.09 \text{ nano Farad} \end{aligned}$$
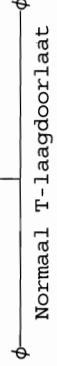
$$\begin{aligned} \text{Aantal windingen } L &= 44.2 \\ \text{Draaddikte of spoed} &= 0.35 \text{ mm} \\ \text{Lengte} &= 15.8 \text{ mm} \quad \text{Diameter} = 8.0 \text{ mm} \end{aligned}$$



Normaal T-laagdoorlaat


Geeft de afsluitweerstand van het filter in Ohm :

Geeft de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.250

De waarden van de filterkomponenten zijn :

$$\begin{aligned} L &= 63.66 \text{ micro Henry} \\ C &= 509.30 \text{ pico Farad} \end{aligned}$$
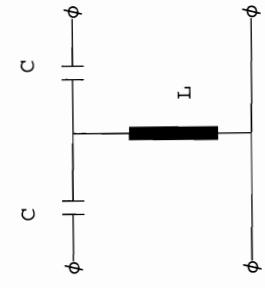
$$\begin{aligned} \text{Aantal windingen } L &= 149.4 \\ \text{Draaddikte of spoed} &= 0.35 \text{ mm} \\ \text{Lengte} &= 52.5 \text{ mm} \quad \text{Diameter} = 13.0 \text{ mm} \end{aligned}$$



Normaal T-hoogdoorlaat


Geeft de afsluitweerstand van het filter in Ohm :

Geeft de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.250

De waarden van de filterkomponenten zijn :

$$\begin{aligned} L &= 31.83 \text{ micro Henry} \\ C &= 254.65 \text{ pico Farad} \end{aligned}$$
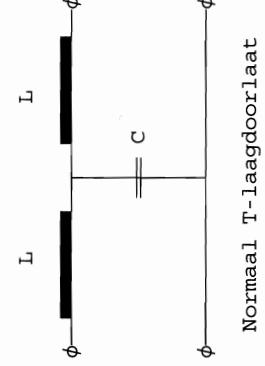
$$\begin{aligned} \text{Aantal windingen } L &= 93.1 \\ \text{Draaddikte of spoed} &= 0.35 \text{ mm} \\ \text{Lengte} &= 33.2 \text{ mm} \quad \text{Diameter} = 12.0 \text{ mm} \end{aligned}$$



Normaal T-laagdoorlaat

1,5 MHz hoogdoorlaat


Geef de afsluitweerstand van het filter in Ohm : 500

Geef de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.500

De waarden van de filterkomponenten zijn :

$$\begin{aligned} L &= 26.35 \text{ micro Henry} \\ C &= 212.21 \text{ pico Farad} \end{aligned}$$

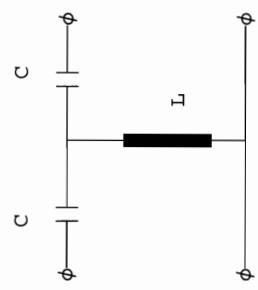Aantal windingen $L = 77.9$
Draaddikte of spoed = 0.35 mm
Lengte = 27.0 mm Diameter = 12.0 mm



Normaal T-hoogdoorlaat


Geef de afsluitweerstand van het filter in Ohm : 500

Geef de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.500

De waarden van de filterkomponenten zijn :

$$\begin{aligned} L &= 26.35 \text{ micro Henry} \\ C &= 212.21 \text{ pico Farad} \end{aligned}$$

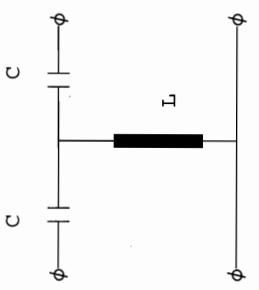Aantal windingen $L = 77.9$
Draaddikte of spoed = 0.35 mm
Lengte = 27.0 mm Diameter = 12.0 mm



Normaal T-hoogdoorlaat

Geef de afsluitweerstand van het filter in Ohm : 50

Geef de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.500

De waarden van de filterkomponenten zijn :

$$\begin{aligned} L &= 5.31 \text{ micro Henry} \\ C &= 4.24 \text{ nano Farad} \end{aligned}$$

Aantal windingen $L = 38.0$
Draaddikte of spoed = 0.35 mm
Lengte = 13.5 mm Diameter = 8.0 mm



Normaal T-laagdoorlaat


Geef de afsluitweerstand van het filter in Ohm : 500

Geef de kantelfrekventie van het filter in MHz : 1.500

De waarden van de filterkomponenten zijn :


$$\begin{aligned} L &= 53.05 \text{ micro Henry} \\ C &= 424.41 \text{ pico Farad} \end{aligned}$$

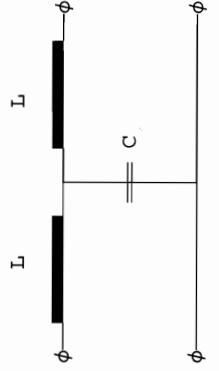Aantal windingen $L = 144.0$
Draaddikte of spoed = 0.35 mm
Lengte = 50.0 mm Diameter = 12.0 mm



Normaal T-laagdoorlaat

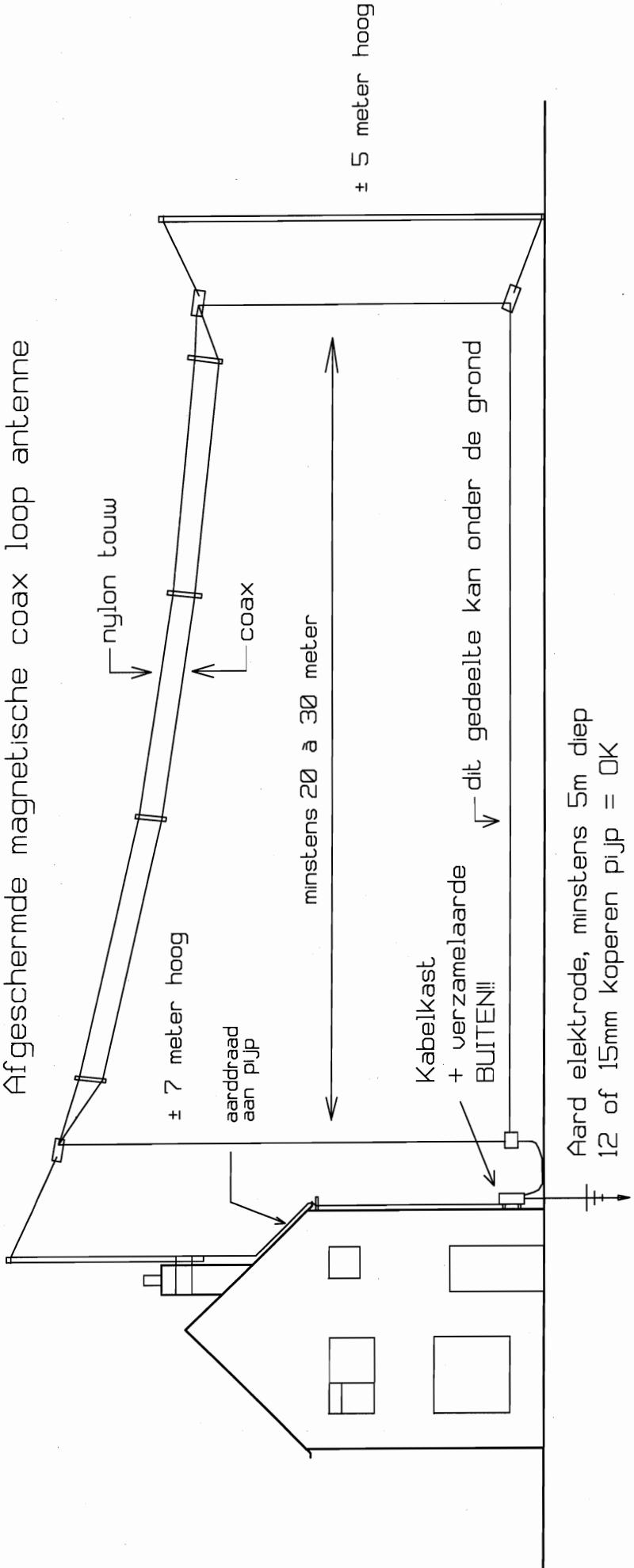
Afgeschermde magnetische coax loop antenne




Afgeschermde magnetische coax loop antenne.

Niet afstembare breedband antenne gebaseerd op één grote elektrisch afgeschermde winding (loop). Vrij ongevoelig voor elektrostatische storingen (onweer gekraak en QRM). Gemaakt met een zo groot mogelijk raam coax kabel (anders is de signaal afgifte veel te laag). Signaal afgifte t.o.v. een even lange draad wel een stuk lager (1 à 4 S punten minder). Werkt het beste onder de 10MHz en vanaf ±10 à 20 kHz.

Wanneer het signaal van een langdraad even sterk gemaakt wordt dan minstens 4 à 6 S punten minder luchtdelingen met de loop! Daardoor met de loop DX wel hoorbaar en met de aktieve- of langdraad antenne soms NIET. Max. gevoelheid is voor de grondgolf i.p.v. de ruimtegolf en in de twee spanrichtingen. Fading dips daardoor minder diep. Pikt wel alle EMC problemen uit eigen huis op door voor die storing een groot verschil in signaal tussen de twee vertikale kabeldelen. Ontstören!

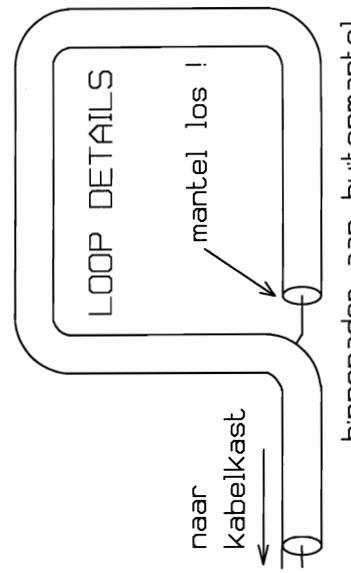

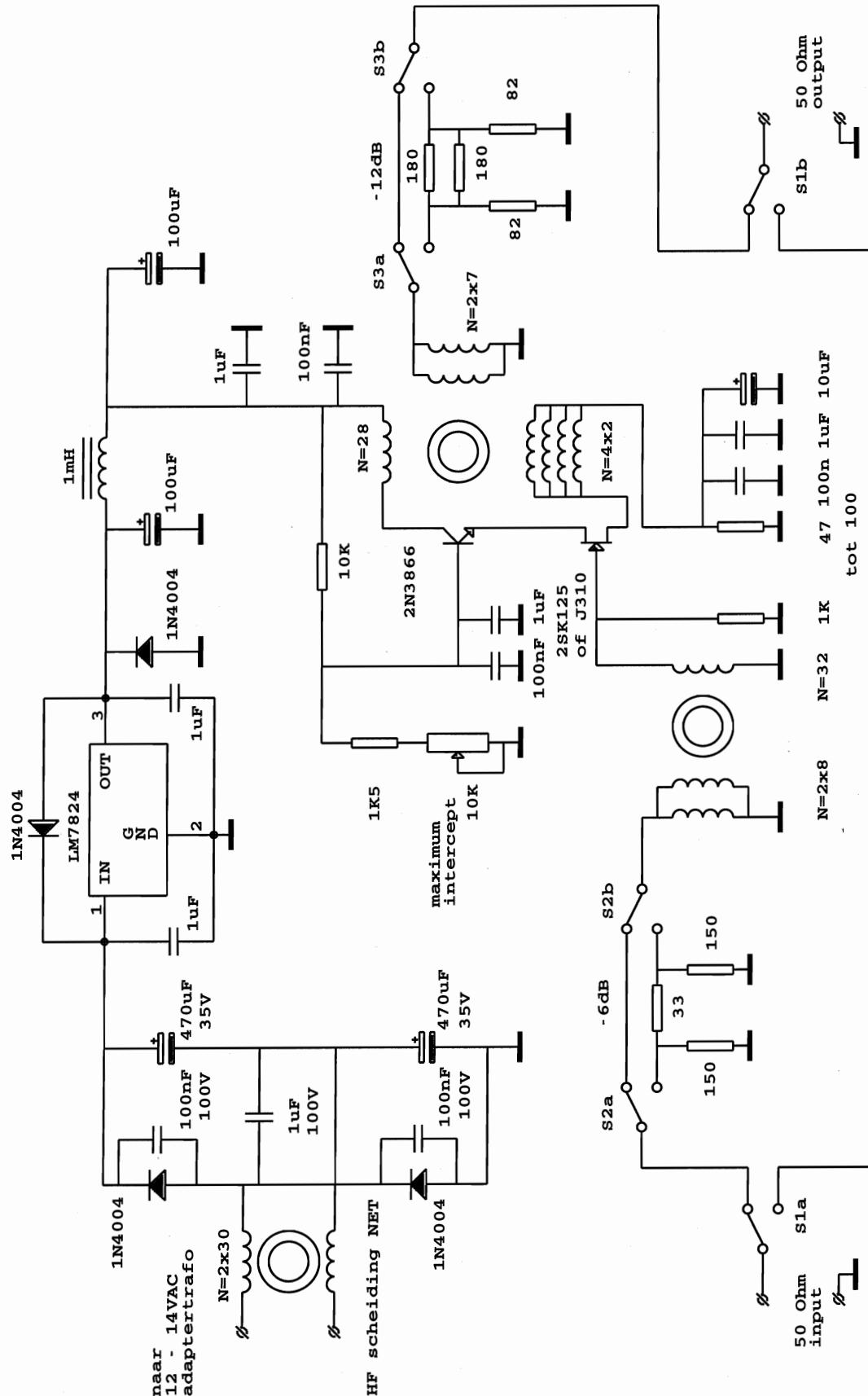

Gebruik van een GOEDE tuner VOOR de pre-amp aanbevolen.

De pre-amp raakt NIET overstuur, maar de ontvanger WEL


De verzwakkenetwerken zijn NIET om de versterking in te stellen, maar meer om oversturingsproblemen (ontvanger of pre-amp) te onderkennen

שְׁנִיָּה וְדִבְרֵי יְהוָה:

15kHz - 10MHz MAGNETIC LOOP 20dB AMPLIFIER

Size	Document Number	REV
A4	Design by W.Geeraert - PE1ABR	3
Date:	October 19 1998 Sheet 1 of 2	

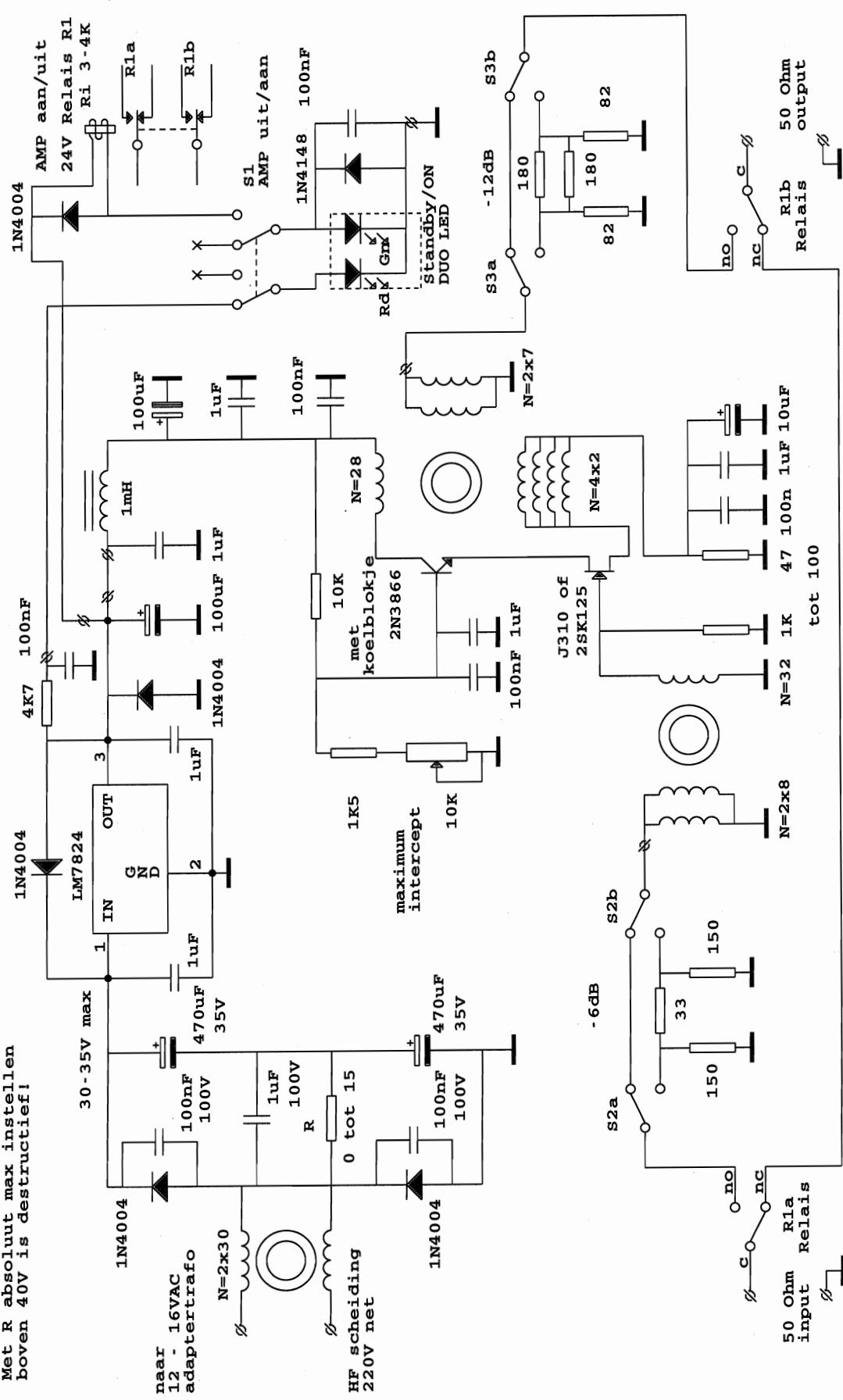Met R absoluut max instellen
boven 40v is destructief!



Gebruik van een GOEDE tuner VOOR de pre-amp aanbevolen. De pre-amp raakt NIET overstuur, maar de ontvanger WEL. De verzwakker netwerken zijn NIET om de versterking in te gaan maar om oversturingsproblemen (ontvanger of pre-amp)

ON/OFF m.b.v. relais =>AC uit is autobypass			
Title			
1.5kHz - 1.0MHz MAGNETIC LOOP 20dB AMPLIFIER			
Size	Document Number	Design by W.Geerlaert - PE1ABR	REV
A			4
Date:	October 31, 1998	sheet 1 of 2	

19:02:14 UTC ZCZC
19:03:01 UTC 241950 UTC SEP 96
19:03:11 UTC ZCZC: SERAPEUM RADIO NAVTEX FOR RED SEA AND GULF OF SUEZ:
19:03:25 UTC AT 1150 , 1950 UTC.
19:03:29 UTC ZCZC XA72
19:03:32 UTC 050935 SEP NX175/96
19:03:37 UTC CHART 3215:RE OUR N/M NO 41/87
19:03:44 UTC BEACON LAHTA IN PSN 29 40 27.1 N
19:03:52 UTC 32 41 15.3 E IS OUT OF ORDER.
19:03:58 UTC NNNN
19:04:01 UTC ZCZC XA71
19:04:04 UTC ■271330 AUG NX173/96
19:04:09 UTC CHART:3251:RE OUR N/M NO 13/1986
19:04:16 UTC SOUTH SHOAL BUOY BLACK CLOUR WITH CONE
19:04:24 UTC POINT UP AS TOP MARK OF 5 MTRS HEIGHT
19:04:32 UTC ISOPHASE GREEN LIGHT FL 2 SEC ON
19:04:39 UTC , 2 SEC OFF 5 N MLS RANGE ESTABLISHED
19:04:47 UTC IN PSN 29 38.80N 32 35.75E.
19:04:53 UTC NNNN
19:04:56 UTC ZCZC XA66
19:04:58 UTC 210925 AUG NX168/9■
19:05:03 UTC CHART 2374:M/V SAMAH GROUNDED
19:05:10 UTC IN PSN:28 17.0 N 33 08.9 E
19:05:16 UTC NNNN
19:05:19 UTC ZCZC XA65
19:05:22 UTC 171145 AUG NX166/96
19:05:26 UTC CHART 3215:M/V SALWA 2 GROUNDED IN PSN
19:05:35 UTC 29 51.7N 32 31.2E THE WRECK EQUIPED
19:05:43 UTC WITH WARNING BUOY PANTED BLACK RED
19:05:50 UTC AND BLACK, VERTICAL TWO BLACK BALL
19:05:57 UTC AT DAY LIGHT AND FLASH WHITE 2 10 SEC
19:06:05 UTC AT NIGHT.MARINERS CAUTION.
19:06:11 UTC NNNN
19:06:13 UTC ZCZC XA62
19:06:16 UTC 041035 AUG NX158/96
19:06:21 UTC CHART 2374:THE RACON OF PLATFORM (382)
19:06:29 UTC MODIFIDE TO SEND MORSE
19:06:34 UTC LETTER (O) INSTEAD MORSE LETTER (C)
19:06:43 UTC IN PSN: 27 52 42 N 33 41 08 E
19:06:49 UTC MARINERS CAUTION.
19:06:54 UTC NNNN
19:06:57 UTC ZCZC XA61
19:06:59 UTC 041028 AUG NX157/96
19:07:04 UTC CHART 2374: THE RACON OF PLATFORM HILAL (404)
19:07:13 UTC SEND MORSE LETTER (T)
19:07:19 UTC IN PSN:27 50.21 N 33 43.62 E
19:07:26 UTC TEMPORARY OUT OF ORDER.
19:07:31 UTC MARINERS CAUTION.
19:07:36 UTC NNNN
19:07:38 UTC ZCZC XA57
19:07:41 UTC 300830 JUL NX153/96
19:07:46 UTC CHART 2375:THE RACON OF ESSO SUEZ INC
19:07:53 UTC IN PSN:27 52.6 N 33 41.2 E.
19:08:00 UTC MODIFIED SEND MORS LETTER CODE (C)
19:08:07 UTC MARINERS CAUTION
19:08:12 UTC NNNN
19:08:14 UTC ZCZC XA51
19:08:17 UTC 251330 JUN NX143/96
19:08:21 UTC CHART 3595:M/V MILLION HOPE SUNKED
19:08:29 UTC IN PSN 28 03.60 N 34 26.50 E
19:08:36 UTC NNNN
19:08:38 UTC ZCZC XA07
19:08:41 UTC 091550 JAN NX009/96
19:08:46 UTC CHART 2373:BUOYS AND BEACONS
19:08:51 UTC ESTABLISHED AS FOLLOWS:-
19:08:56 UTC 1. BUOY 1 GREEN COLOUR FL.G 1.5 SEC
19:09:04 UTC 4 N.M RANGE
19:09:09 UTC IN PSN 29 02 20.8 N 32 38 57.8 E
19:09:17 UTC 2. BUOY 2 RED COLOUR FL.R 1.5 SEC
19:09:25 UTC 4 N.M RANGE
19:09:30 UTC IN PSN 29 02 17.5 N 32 38 53.7 E
19:09:37 UTC 3. BUOY 3 GREEN COLOUR FL.G 1.5 SEC
19:09:46 UTC 4 N.M RANGE
19:09:50 UTC IN PSN 29 02 40.8 N 32 38 24.9 E
19:09:58 UTC 4. BUOY 4 74■ⁱ:9)974 %).R 1.5 SEC
19:10:06 UTC 4 N.M RANGE
19:10:11 UTC IN PSN 29 02 36.8 N 32 38 23.8 E